

LICENCE  
EEA

4 – Machines à Etats

# SYSTEMES NUMERIQUES & PROCESSEURS EMBARQUES

# Plan

- Graphes d'état
- Transposition – Machine de Moore
- Codage des états
  - Aléatoire
  - Adjacent
  - One Hot
  - Total Synchrone
- Machine de Mealy
- Description VHDL

C4

2


# Previously on LU3EE100...

iPad



Source: Apple

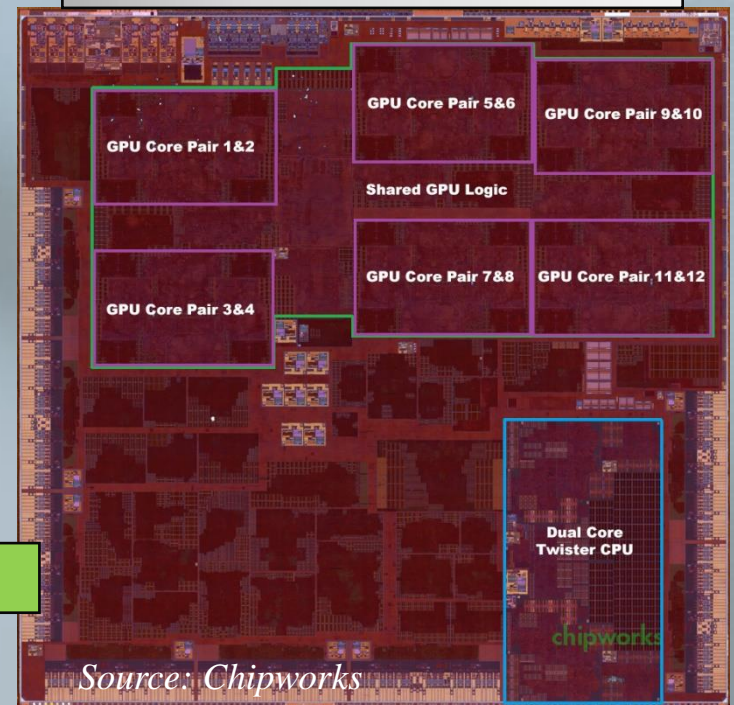- 2 processeurs ARM
- Mémoire
- Périphériques (video, E/S)



Source: Chipworks

Processeur A9X


L3 EEA – LU3EE100

C4

3
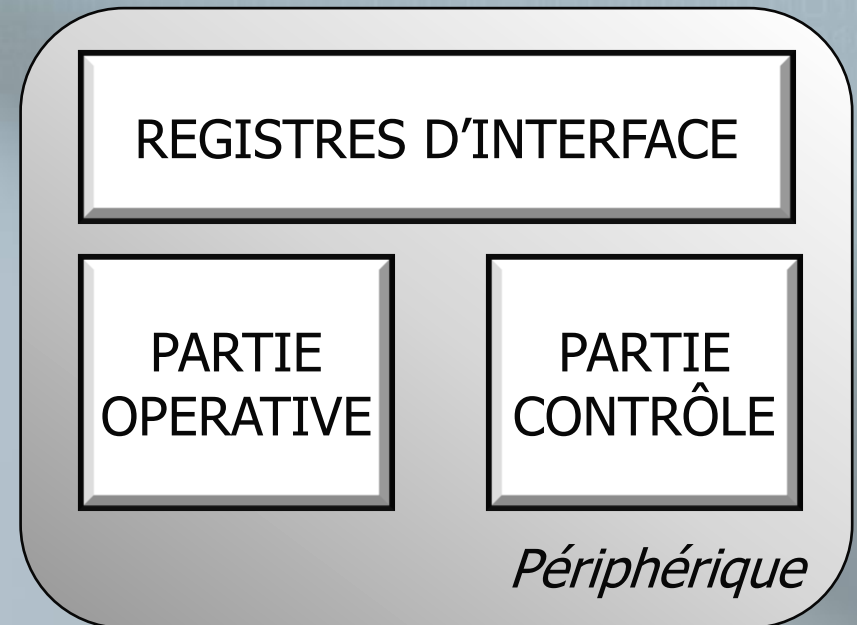
# Périphérique Matériel

- Composant qui aide le processeur à réaliser une tâche spécifique
- Architecture d'un périphérique
  - Registres d'interface avec le processeur (*voir plus tard...*)
  - **Partie opérative**
  - **Partie contrôle**




C4

4
 
# Partie Opérative / Contrôle

- Système Numérique Complexe
  - Partition des Ressources
    - Calcul et Mémorisation (PARTIE OPÉRATIVE)
    - Contrôle (PARTIE CONTRÔLE)




C4

5
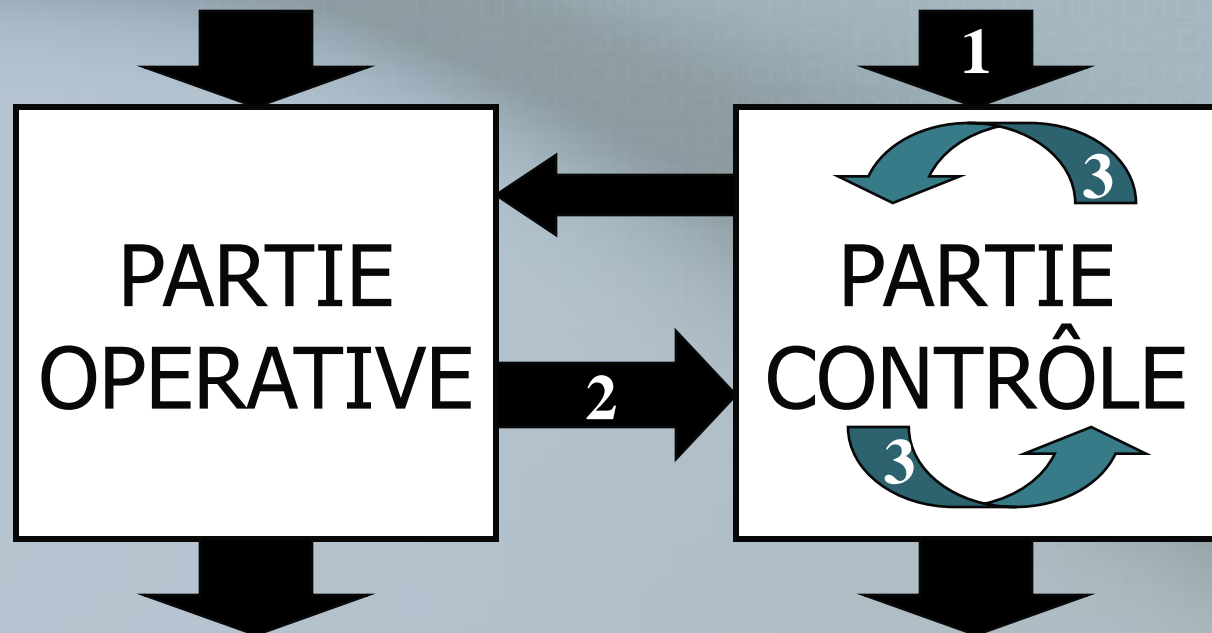
# Partie Opérative / Contrôle

- P.Ctrl commande les actions de la P.Opé
  - En fonction
    - 1) Des entrées du système
    - 2) Des résultats engendrés par la partie opérative
    - 3) De la propre évolution de la partie contrôle



C4

6




# Partie Contrôle

C4

7

- Déroulement des états successifs du système
  - État: donne la valeur des sorties à un instant donné
- Implémenté sous la forme d'une machine à états
  - Idem "automate« , "séquenceur« , "machine à états finis"
  - Traduction électronique d'une représentation graphique de l'évolution du système
    - GRAPHE D'ÉTATS

# Graphes d'état

 



# Graphe d'états

- Description du comportement du système:

- Son état



- Pour chaque état va correspondre une série d'actions

**Sortie 1 = ...**  
**Sortie 2 = ...**

- Son évolution

- En fonction (ou non) d'événements sur les entrées du système




C4

9
 
# Évolution des États

- A chaque étape (cycle d'horloge), le système peut changer d'état
- Il existe deux types de transitions
  - Conditionnelle
    - La transition s'effectue si un événement survient sur l'une des entrées
  - Inconditionnelle
    - La transition s'effectue indépendamment de l'évolution des entrées




C4

10

# Graphe d'états

## ■ Exemple complet

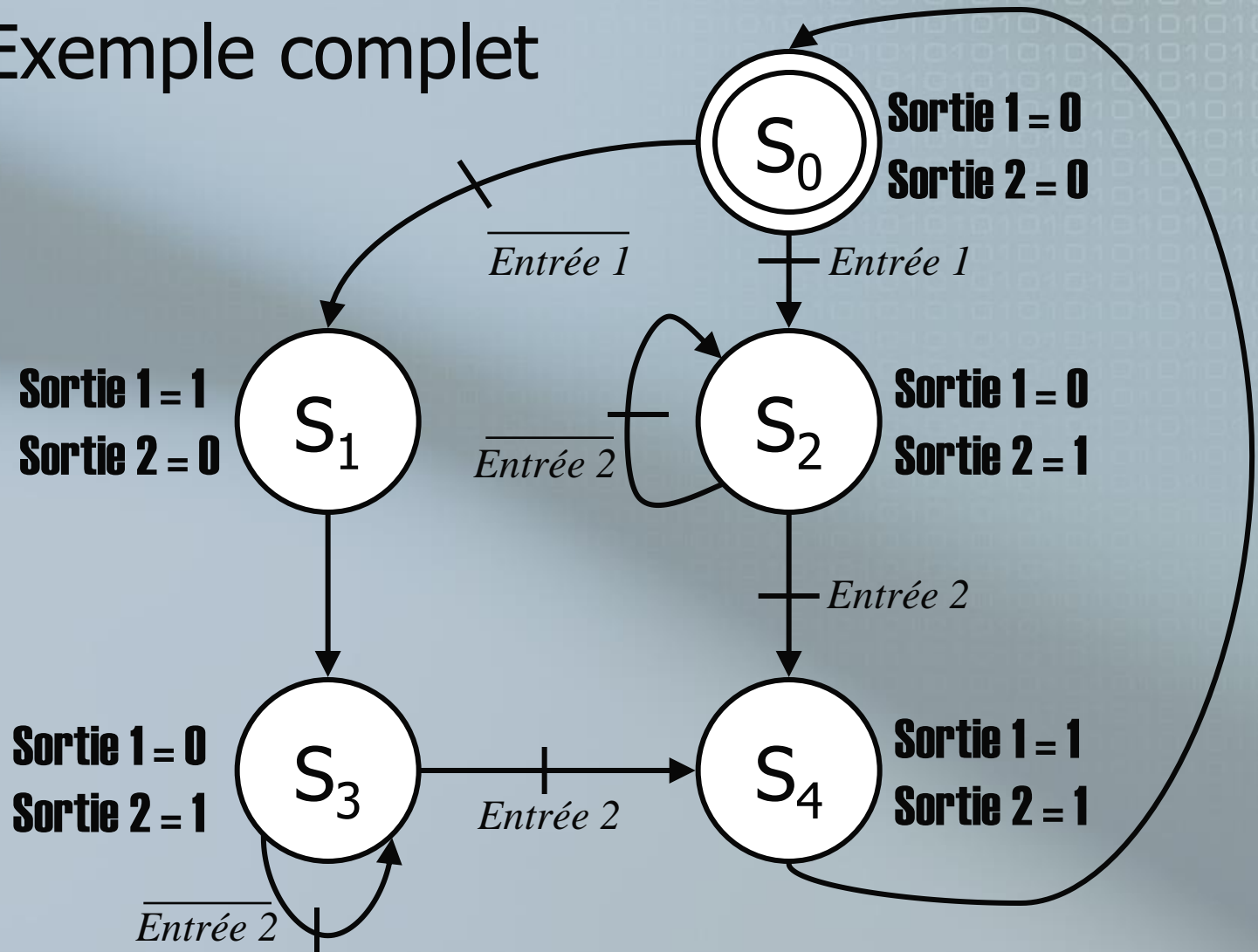

C4

11

# Critères de Déterminisme


- Pour être synthétisable, une machine à états doit être déterministe
- Dans le graphe d'états, à tout instant, le système doit être dans un et un seul état
- Contraintes de construction du graphe
  - Il ne peut y avoir qu'une transition partant d'un état si celle-ci est inconditionnelle
  - Si une transition conditionnée par  $X$  part d'un état, il existe une ou plusieurs autres transitions partant de ce même état et implémentant la condition  $\bar{X}$
  - Les transitions conditionnelles partant d'un même état sont mutuellement exclusives entre elles

C4

12

# Graphe d'états

## ■ Exemple complet

 


C4

13



# Graphe d'états

## ■ Exemple complet

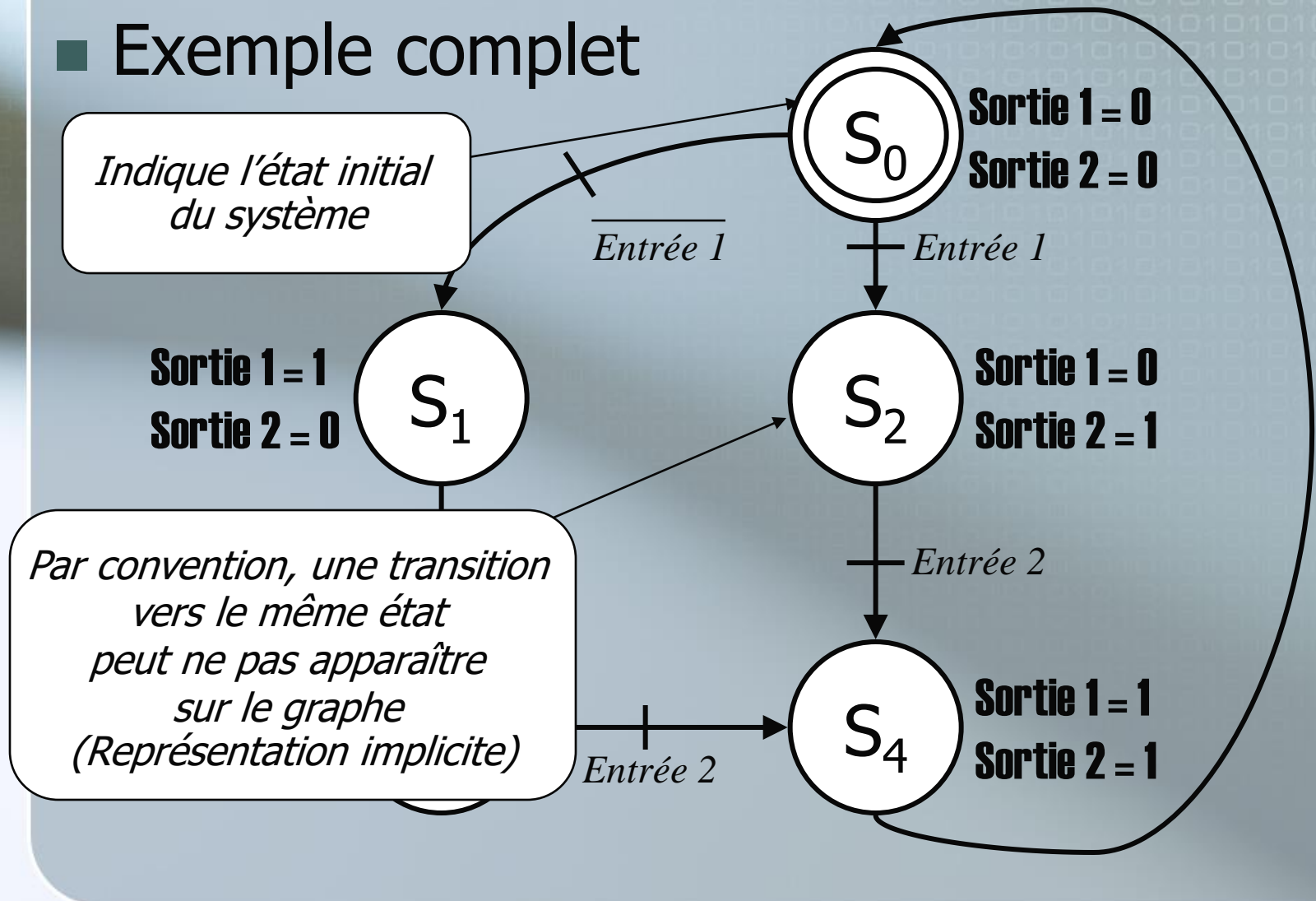


C4


14
 
# Etat d'initialisation

- Dans le graphe, l'état d'initialisation représente l'état dans lequel se retrouve le système après un RESET ASYNCHRONE



 - Les transitions d'un état vers l'état initial par suite d'un RESET ASYNCHRONE ne sont pas explicitées dans le graphe
- SEULES les TRANSITIONS SYNCHRONES (sur un front d'horloge) sont représentées dans le graphe d'état



# Transposition Matérielle

## Du graphe aux portes logiques...

# Réalisation Machine à États

- Transposition du graphe d'états en un système électronique
- Méthode de réalisation


C4

17

# Transposition Électronique

## ■ Éléments nécessaires


- État du système
  - Registre d'états

 

- Actions du système



- Évolution du système

 


C4

18


 
# Machine de Moore

- Horloge & RAZ sont des entrées implicites du système
  - Elles n'apparaissent pas sur le graphe d'états
- Un RAZ asynchrone ramène à l'état initial
- En dehors du RAZ, les changements d'états se font sur un front d'horloge



# Réalisation Machine d'états

- 1) Spécifications du cahier des charges (\***CRUCIAL**\*)
- 2) Détermination des états (nombre, fonction)
- 3) Identification des entrées/sorties de la MAE
- 4) Établissement du graphe d'états.

- 
- 5) Détermination de l'encodage des états
  - 6) Calcul des équations de l'état futur et des sorties  
*(A l'aide éventuellement d'une table de transition des états)*
  - 7) Réalisation – Synthèse logique

C4

20

# Réalisation Machine d'états

1)

2)

3)

4)

*Etapes 5 à 7*  
*Semi-automatiques*  
*(outils de synthèse)*

5)

6)

7)

*Etapes 1 à 4*  
*à effectuer manuellement*

C4

21



Source: CDVI

# Codage des états

# Table de Transition (*optionnel*)

Etat Pres.	E1	E2	Etat Fut.	Sortie 1	Sortie 2
S0	0	0	S1	0	0
S0	0	1	S1	0	0
S0	1	0	S2	0	0
S0	1	1	S2	0	0
S1	0	0	S3	1	0
S1	0	1	S3	1	0
S1	1	0	S3	1	0
S1	1	1	S3	1	0
S2	0	0	S2	0	1
S2	0	1	S4	0	1
S2	1	0	S2	0	1
S2	1	1	S4	0	1

Etat Pres.	E1	E2	Etat Fut.	Sortie 1	Sortie 2
S3	0	0	S3	0	1
S3	0	1	S4	0	1
S3	1	0	S3	0	1
S3	1	1	S4	0	1
S4	0	0	S0	1	1
S4	0	1	S0	1	1
S4	1	0	S0	1	1
S4	1	1	S0	1	1


*Table de transition du graphe du slide 11*

- Les transitions s'effectuent sur des fronts d'horloge
- Une machine d'état est un système SYNCHRONES



# Table de Transition (*optionnel*)

Etat Pres.	E1	E2	Etat Fut.	Sortie 1	Sortie 2
S0	0	0	S1	0	0
S0	0	1	S1	0	0
S0	1	0	S2	0	0
S0	1	1	S2	0	0
S1	0	0	S3	1	0
S1	0	1	S3	1	0
S1	1	0	S3	1	0
S1	1	1	S3	1	0
S2	0	0	S2	0	1
S2	0	1	S4	0	1
S2	1	0	S2	0	1
S2	1	1	S4	0	1

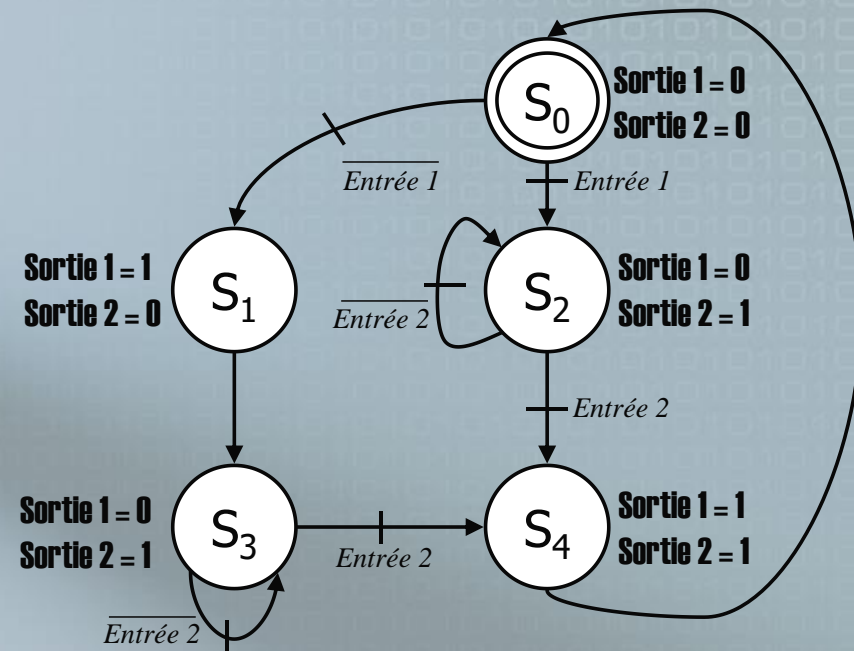

*Table de transition du graphe du slide 11*

- Les transitions s'effectuent sur des fronts d'horloge
- Une machine d'état est un système SYNCHRONES

# Codage des états

- L'état du système est représenté par la valeur stockée dans le registre d'états
  - Détermination d'un code pour chaque état
  - La longueur du code détermine la taille du registre d'états

C4

25

# Codage des états

## ■ Nombre de bascules minimales nécessaires

- Si  $2^n$  états dans le graphe
  - n bascules dans le registre d'états
  - Choix d'un code binaire pour chaque état

## ■ Codage aléatoire

- Le code de chaque état est choisi arbitrairement par le concepteur


## ■ Codage adjacent

- Un seul bit peut être modifié pour chaque transition
- Cet encodage n'est pas toujours possible selon les graphes

C4

26


# Exemple Codage Aléatoire

 

C4

27

# Exemple Codage Adjacent

 


C4

28



# Exemple Codage Adjacent

➤ Impossible sur ce graphe

 


C4

29
 
# Autres codages

- Principe: La taille du code n'est plus forcément optimale
  - Augmentation de la taille du registre d'états
- Cela va permettre de simplifier les fonctions combinatoires




C4

30

# Autres codages
 
## ■ Codage total synchrone

- Principe: Coder les états de façon à éliminer le combinatoire de sortie
- Peut nécessiter plus de bascules pour le registre




C4

31

# Codage Total Synchrone
 
## ■ Méthode

- Recopier l'état des sorties dans le codage des états
- Compléter éventuellement avec d'autres bits



C4


32

# Codage Total Synchrone

Etat Pres.	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$X$	$Y$
S0	0	1	0	1	0
S1	0	0	1	0	1
S2	1	1	0	1	0
S3	0	1	1	1	1

$$X = Q_1$$

$$Y = Q_0$$

 

C4

33

# Autres codages


## ■ Codage One-Hot

- Principe: 1 bascule par état

Pour chaque état, le code a 1 seul bit à 1

Si  $Q_i = 1$  alors la machine est à l'état  $i$


- Permet de simplifier les combinatoires

 


 
# Codage One-Hot


- Etat Présent:  $Q_3Q_2Q_1Q_0$
- Etat Futur:  $D_3D_2D_1D_0$



- Etat Présent =  $S_0 \rightarrow Q_0=1$
- Etat Futur =  $S_2 \rightarrow D_2=1$
 
# Codage One-Hot

- Etat Présent:  $Q_3Q_2Q_1Q_0$
- Etat Futur:  $D_3D_2D_1D_0$



$$D_0 = Q_3$$

$$D_2 = Q_1 + Q_2 \cdot \overline{E_2}$$

$$X = Q_0 + Q_2 + Q_3$$


$$D_1 = Q_0 \cdot E_1$$

$$D_3 = Q_0 \cdot \overline{E_1} + Q_2 \cdot E_2$$

$$Y = Q_1 + Q_3$$

C4


36

 

# Machines de Mealy
 
# Machines de Mealy

- Structure similaire à Moore
- Différence: Le calcul des sorties dépend
  - De l'état présent
  - Des entrées




C4

38
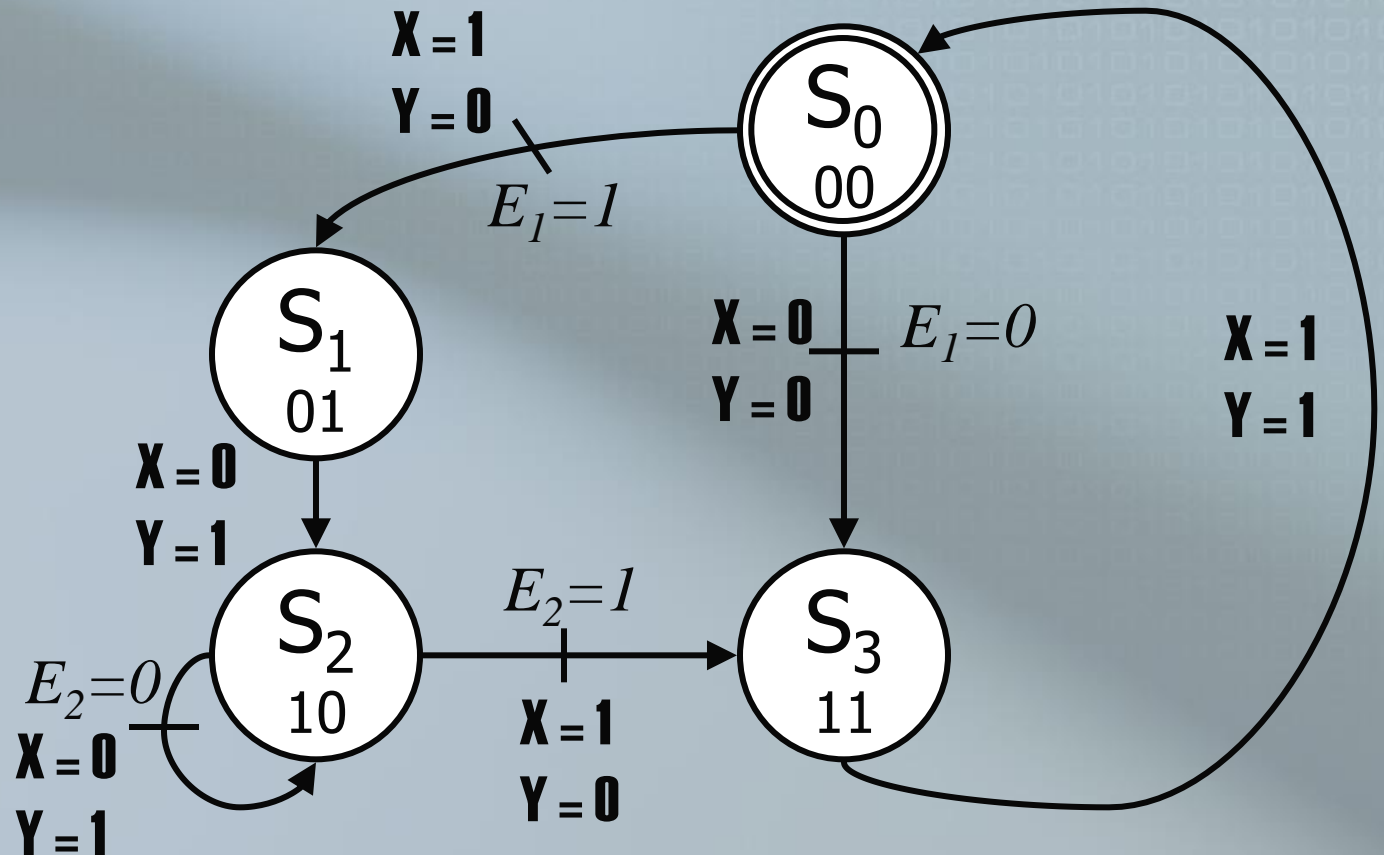
# Machines de Mealy

- Représentation sur le graphe d'états
  - État des sorties sur les arcs



# Machines de Mealy


## ■ Équations de l'état futur

$$D_0 = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} + \overline{Q_0} \cdot E_2 \qquad Q_1 = Q_1 \oplus Q_0 + \overline{Q_1} \cdot \overline{E_1}$$

## ■ Équations des sorties

$$X = E_2 \cdot Q_1 + Q_0 \cdot Q_1 + E_1 \cdot \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1}$$

$$Y = Q_0 + Q_1 \cdot \overline{E_2}$$

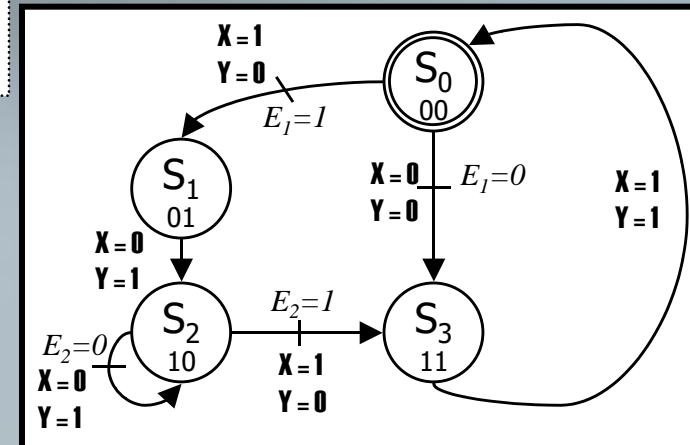


C4

40


 
# Machine de Mealy Synchronre

- Inconvénient Mealy:
  - Valeurs transitoires des sorties
  - Synchronisation des différents signaux de sortie
- Solution: Ajout d'un registre de sortie




C4

41

```

1  -- Company: Young Embedded Systems LLC
2  -- Engineer: Gene Breniman
3  -- Module Name:  ARM_SEQ_RAM- - Behavioral
4  -- Revisions:
5  --      0.01 - 07/02/2007 File Created
6  -- Additional Comments:
7  -----
8
9
10 library IEEE;
11 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
12 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
13 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
14
15 entity ClkDiv is
16     Port ( InByte : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);    --<-- Seq_CPLD
17           RegSel : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);    --<-- Seq_CPLD
18           RegStrb : in STD_LOGIC;                      --<-- Seq_CPLD
19           MClk : in STD_LOGIC;                          --<-- OSC
20           SeqReset : in STD_LOGIC;                      --<-- Power Monitor
21           ADC_Clk : out STD_LOGIC);                    -->-- ADC
22 end ClkDiv;
23
24 architecture Behavioral of ClkDiv is
25     signal ADC_div : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
26     signal ADCClk : STD_LOGIC := '0';
27     signal ClkSel : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
28
29 begin
30
31     ClkDivP : process(Mclk,SeqReset)
32     begin
33         if SeqReset = '0' then
34             ADCClk <= '0';
35             ADC_div <= "0001001";
36         elsif Mclk = '0' and Mclk'event then
37             if ADC_div = "0000000" then
38                 ADCClk <= not(ADCClk);
39                 case ClkSel is
40                     when "000" =>
41                         ADC_div <= "0000001";
42                     when "001" =>
43                         ADC_div <= "0000100";
44                     when "010" =>
45                         ADC_div <= "0001000";
46                     when "011" =>
47                         ADC_div <= "0010001";
48                     when "100" =>
49                         ADC_div <= "001001";
49                     when others =>

```

 


# Codage VHDL

# Machines à états - VHDL

## ■ Description à l'aide de process


- 1) Process décrivant le séquentiel (registre d'états)
- 2) Process décrivant le combinatoire des états futurs
- 3) Process décrivant le combinatoire des sorties

 *2) et 3) peuvent être mis dans un même process*


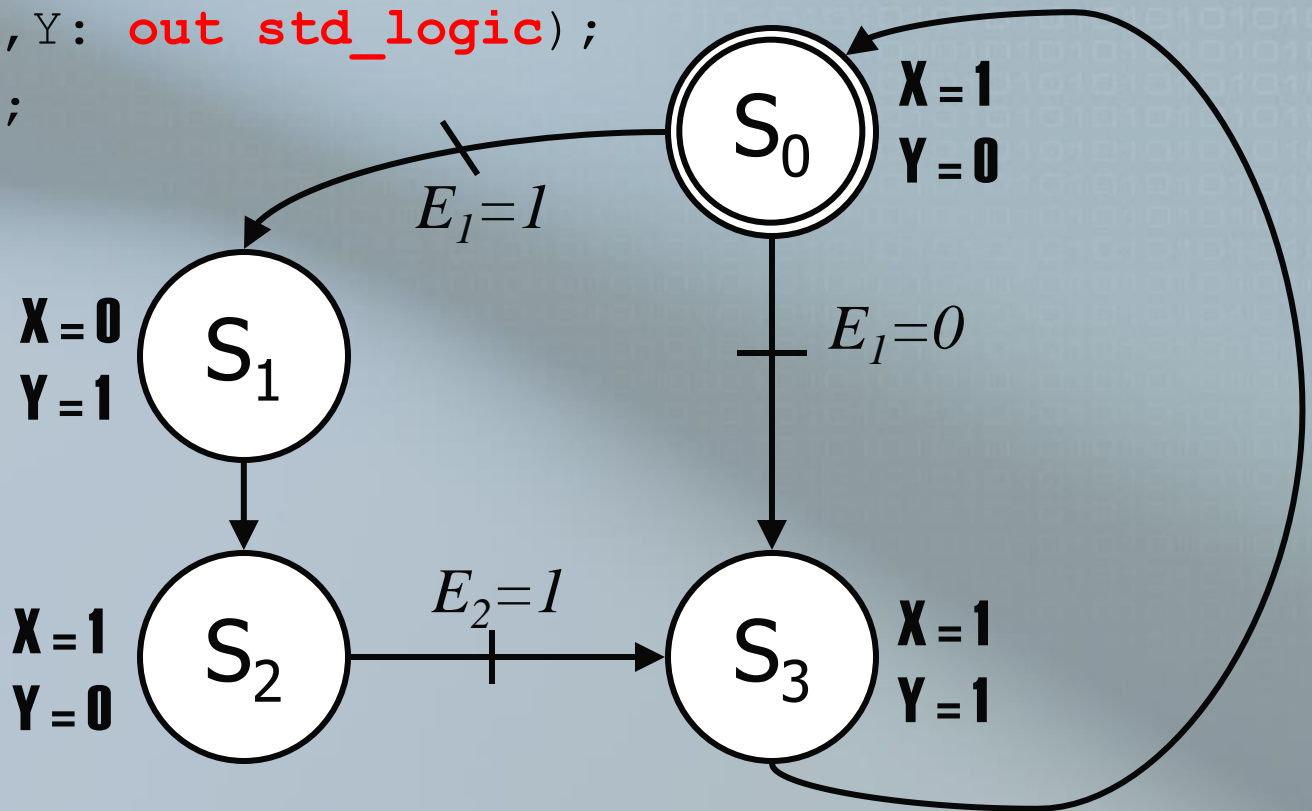
# Machine de Moore - VHDL

```
entity MAE is
port( h, raz: in std_logic;
      e1,e2: in std_logic;
      X,Y: out std_logic);
end MAE;
```



# Machine de Moore - VHDL

```
architecture Moore3 of MAE is  
  -- Definition d'un type etat  
  type etat is (S0, S1, S2, S3);  
  signal EP, EF: etat;
```

```
begin
```

```
  -- Process du Registre d'etats
```

```
  process (h, raz)
```


```
  begin
```

```
    if raz='0' then EP <= S0;
```

```
    elsif rising_edge(h) then EP <= EF;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

 

*Codage des états non spécifié.  
Établi par un outil de synthèse  
en fonction de consignes*

# Machine de Moore - VHDL

-- Combinatoire des etats

**process** (EP,e1,e2)

**begin**

**case** (EP) **is**

**when** S0 => EF<=S3; **if** e1='1' **then** EF<=S1; **end if**;


**when** S1 => EF<=S2;

**when** S2 => EF<=S2; **if** e2='1' **then** EF<=S3; **end if**;

**when** S3 => EF<=s0;

**end case**;

**end process**;

 


*L'état futur doit être spécifié  
Pour TOUTES les combinaisons  
des entrées et de l'état présent*


 
# Machine de Moore - VHDL

```
-- Combinatoire des sorties
process (EP)
begin
    case (EP) is
        when S0 => X<='1'; Y<='0';
        when S1 => X<='0'; Y<='1';
        when S2 => X<='1'; Y<='0';
        when S3 => X<='1'; Y<='1';
    end case;
end process;
end Moore3;
```



# Machine de Moore - VHDL

-- Tout le combinatoire en un process

```
process (EP, e1, e2)
```

```
begin
```

```
  X<= '1'; Y<= '1';
```

```
  case (EP) is
```

```
    when S0 => Y<= '0';
```

```
      EF<=S3; if e1='1' then EF<=S1; end if;
```

```
    when S1 => X<= '0';
```

```
      EF<=S2;
```


```
    when S2 => Y<= '0';
```

```
      EF<=S2; if e2='1' then EF<=S3; end if;
```

```
    when S3 => EF<=s0;
```

```
  end case;
```

```
end process;
```

 


C4

48
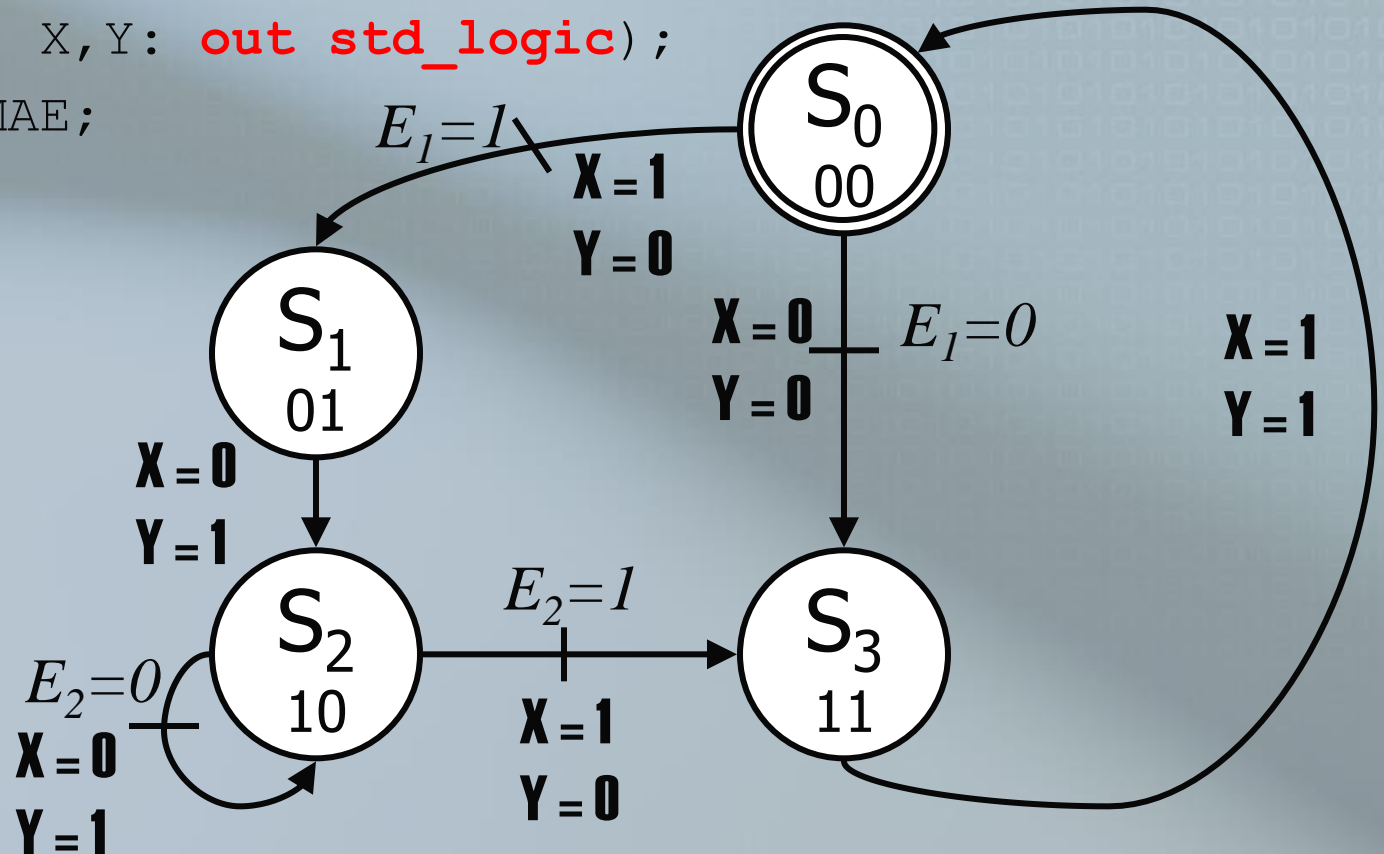
# Machine de Mealy - VHDL

```
entity MAE is
port( h, raz: in std_logic;
      e1,e2: in std_logic;
      X,Y: out std_logic);
end MAE;
```



C4

49

# Machine de Mealy - VHDL

```
architecture Mealy of MAE is  
  -- Definition d'un type etat  
  type etat is (S0, S1, S2, S3);  
  signal EP, EF: etat;
```

```
begin
```

```
  -- Process du Registre d'etats
```

```
  process (h, raz)
```


```
  begin
```

```
    if raz='0' then EP <= S0;
```

```
    elsif rising_edge(h) then EP <= EF;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

 

C4

50

# Machine de Mealy - VHDL

```
process (EP, e1, e2)
begin
```

```
  X<= '1'; Y<= '1';
```

```
  case (EP) is
```

```
    when S0 => if e1='1' then EF<=S1; Y<= '0';
               else EF<=S3; X<= '0'; Y<= '0'; end if;
```

```
    when S1 => X<= '0'; EF<=S2;
```

```
    when S2 => if e2='1' then EF<=S3; Y<= '0';
               else EF<=S2; X<= '0'; end if;
```


```
    when S3 => EF<=S0;
```

```
    when others => null;
```

```
  end case;
```

```
end process;
```

```
end Mealy;
```

 

C4

51

# Mealy Synchrone - VHDL

```

architecture Mealy2 of MAE is
  -- Definition d'un type etat
  type etat is (S0,S1,S2,S3);
  signal EP, EF: etat;

  -- Sortie du Combinatoire de sortie
  signal C1,C2: std_logic;

```

```

begin

```

```

  -- Process du Registre d'etats

```

```

  process (h, raz)

```

```

  begin

```

```

    if raz='0' then EP <= S0; X<='0'; Y<='0';

```

```

    elsif rising_edge (h) then EP <= EF; X<=C1; Y<=C2;

```

```


    end if;

```

```

  end process;

```

 

C4

52

# Mealy Synchrone - VHDL

```
process (EP, e1, e2)
begin
```

```
    C1<= '1'; C2<= '1';
```

```
    case (EP) is
```

```
        when S0 => if e1='1' then EF<=S1; C2<='0';
                   else EF<=S1; C1<='0'; C2<='0'; end if;
```

```
        when S1 => C1<='0'; EF<=S2;
```

```
        when S2 => if e2='1' then EF<=S3; C2<='0';
                   else EF<=S2; C1<='0'; end if;
```


```
        when S3 => EF<=S0;
```

```
        when others => null;
```

```
    end case;
```

```
end process;
```

```
end Mealy2;
```

 

C4

53