

LICENCE
EEA

3 - VHDL

SYSTEMES NUMERIQUES & PROCESSEURS EMBARQUES

Plan de Cours



- Intro
- Concepts de Base
- Niveaux de Description – VHDL concurrent
- Process – VHDL séquentiel
- Comment bien coder en VHDL
- Testbench - Simulation
- Annexes: Codes VHDL de modules de base

C3

2

Réalisation de Système Num.

 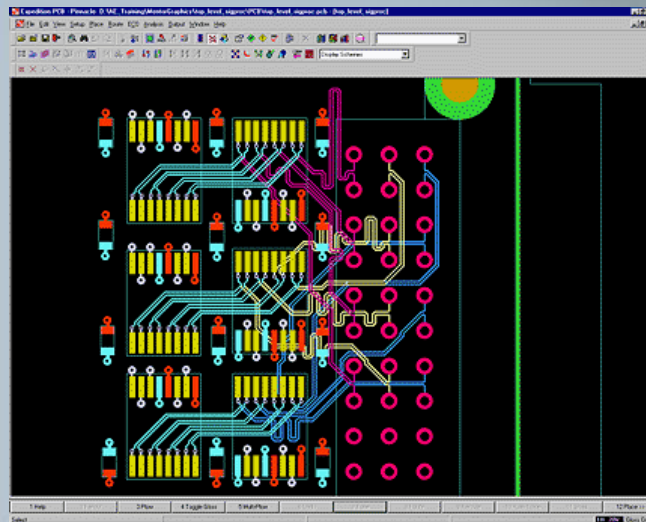- A (not so) very long time ago...
 - Logique câblée
 - Associations de composants discrets
- Outils de conception:
 - Logiciel de routage de carte




C3

3


Réalisation de Système Num.

 - Some time ago...
 - Logique programmable
 - Apparition de composants programmables de faible ou moyenne densité (PAL, CPLD)



Source: TeachMeElectronics.com

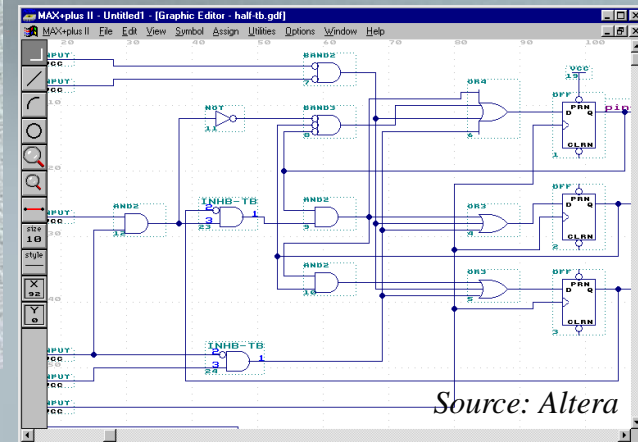- Outils de conception
 - Saisie de schémas
- Langages de description bas niveau (KARL, ABEL)



Source: Altera

C3

4


Réalisation de Système Num.

■ Now...


- Augmentation exponentielle de la complexité des circuits
- Outils de conception
 - Logiciels de CAO complexes
 - Langages de description de haut niveau (**VHDL**, **VERILOG**)

C3

5

 

Source: Terasic

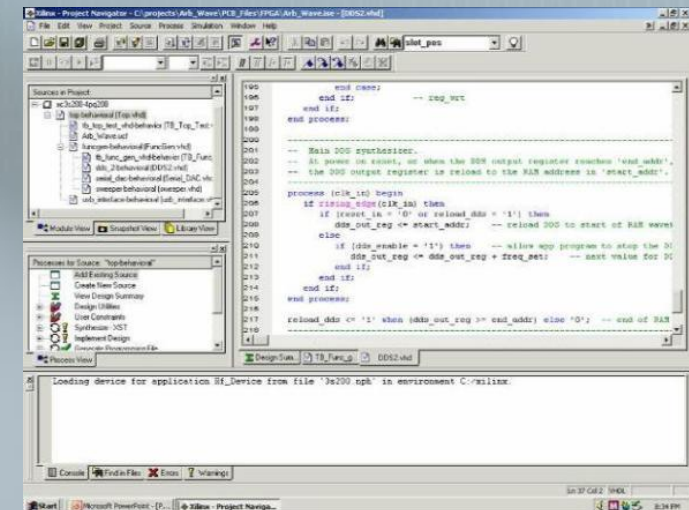

Logiciels

- Xilinx Vivado Design Suite – HLx Editions
 - Chaîne de conception et d'implémentation
 - Webpack: Version gratuite (20 Gigas !!)

- Version 2018.3 Utilisé en TP

<https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/2018-3.html>



C3

6


Logiciels

- Autres solutions
 - Modelsim – Student Edition
 - EDA Playground
 - GHDL/GTKWave
 - ...



Source: Dreamstime.com

- Consulter le document VHDL@Home sur Moodle pour plus d'infos (section TP du site d'UE)




```
architecture behave of mug is
    signal sig : std_logic_vector(7 downto 0);
begin

    process (sig)
    begin
        for i in 0 to 2 loop
            sig(i) <= '0';
        end loop;
    end process;

    sig(3) <= '1';

end behave;
```



What is the value of sig after 10 ns?

A: 00001000

B: UUUU1000

C: UUUUU000

D: LA REPONSE D

Source: ht-lab.com

VHDL

Concepts de Base

Langage de Description

Very high speed integrated circuit

Hardware


Description

Language

Langage
de
Description
de
Matériel


C3

9

 

"All you can write is what you see..."

Source: Hulton Archive

 

Si vous savez dessiner ça...

Vous saurez écrire ça...

```
begin
    -- Reset Asynchrone
    if reset='0' then reg<=(others =>'0'); cpt <= 0;

    elsif rising_edge(clk) then

        -- Gestion du Compteur avec Modulo
        if cpt=29 then cpt<=0;
        else cpt<=cpt+1;
        end if;

        -- Chargement Operande
        if com="01" then reg<=load;

        --envoi Serie
        if com="10" then reg<=
```



C3

11

Langage HDL

- Son but est... de décrire du matériel et d'aboutir à la réalisation d'un circuit
- Spécificités d'un circuit matériel

- Parallélisme

  

- Permanence des ressources utilisées




Source: pontdugard.fr

C3

12

VHDL is...

 - Apparition en 1987
- Mise à jour du standard en 1993, 2002 puis 2008
- But: Synthèse des circuits numériques
 - Description synthétisable
 - Plusieurs niveaux de description
 - RTL: Register Transfer Level



- Point d'entrée du flot de conception

C3

13

VHDL is not...

- Approche différente d'un langage informatique "classique" (C)
 - C: langage séquentiel
 - Une instruction s'exécute après une autre
 - VHDL: langage concurrent
 - Dans un système matériel, tous les blocs travaillent en parallèle
 - Les instructions d'un langage VHDL s'exécutent en parallèle

C3

14

Description synthétisable

- Un code VHDL peut compiler correctement
 - Car il est syntaxiquement juste
 - Mais ne pas fonctionner en simulation


(Comme en C...)

- Un code VHDL peut correctement fonctionner en simulation
 - Mais être rejeté par un outil de synthèse
 - Car la description n'est pas synthétisable

C3

15


Blocs de base VHDL

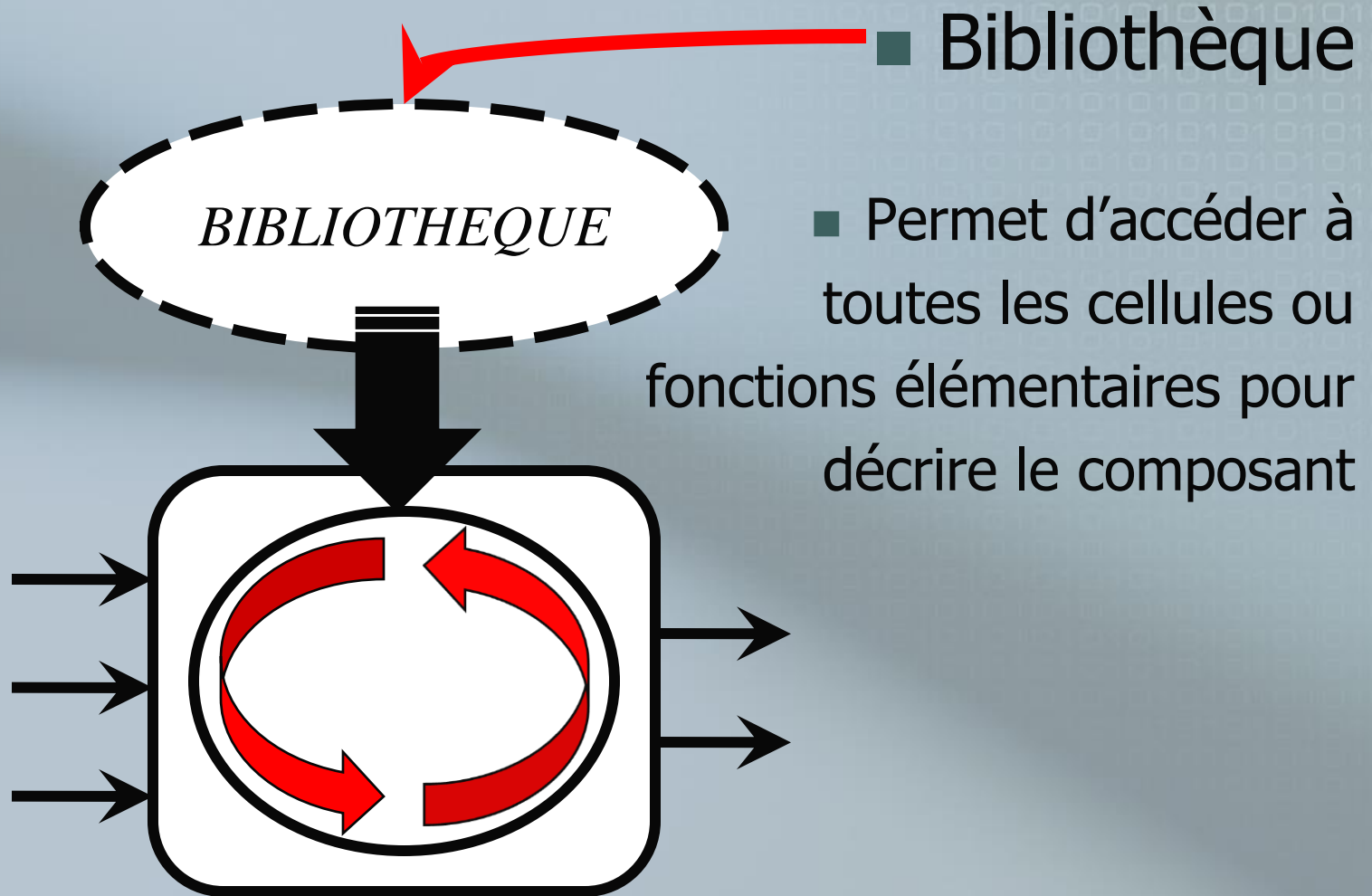

C3

16


Blocs de Base VHDL

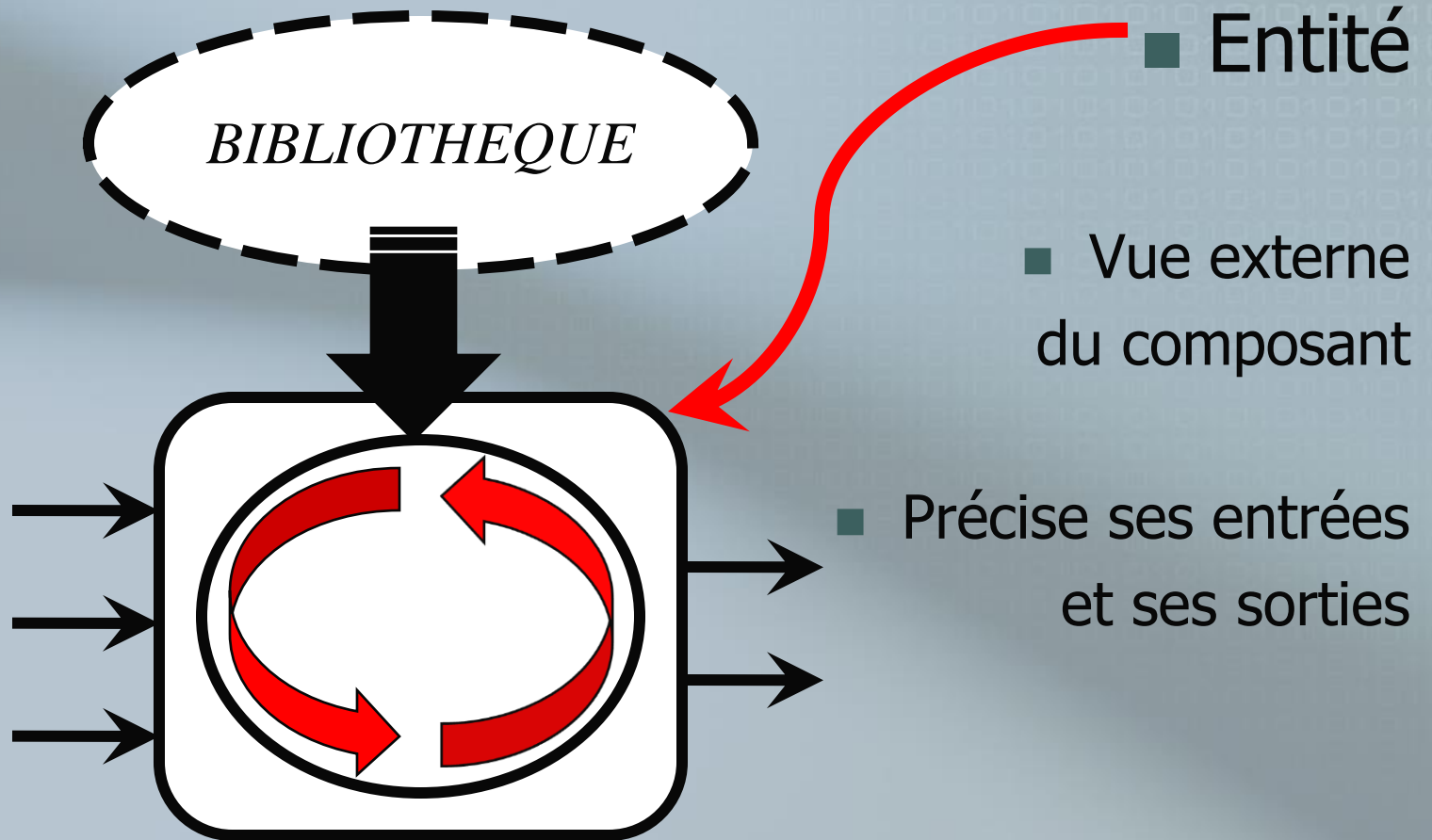

C3

17

Blocs de Base VHDL

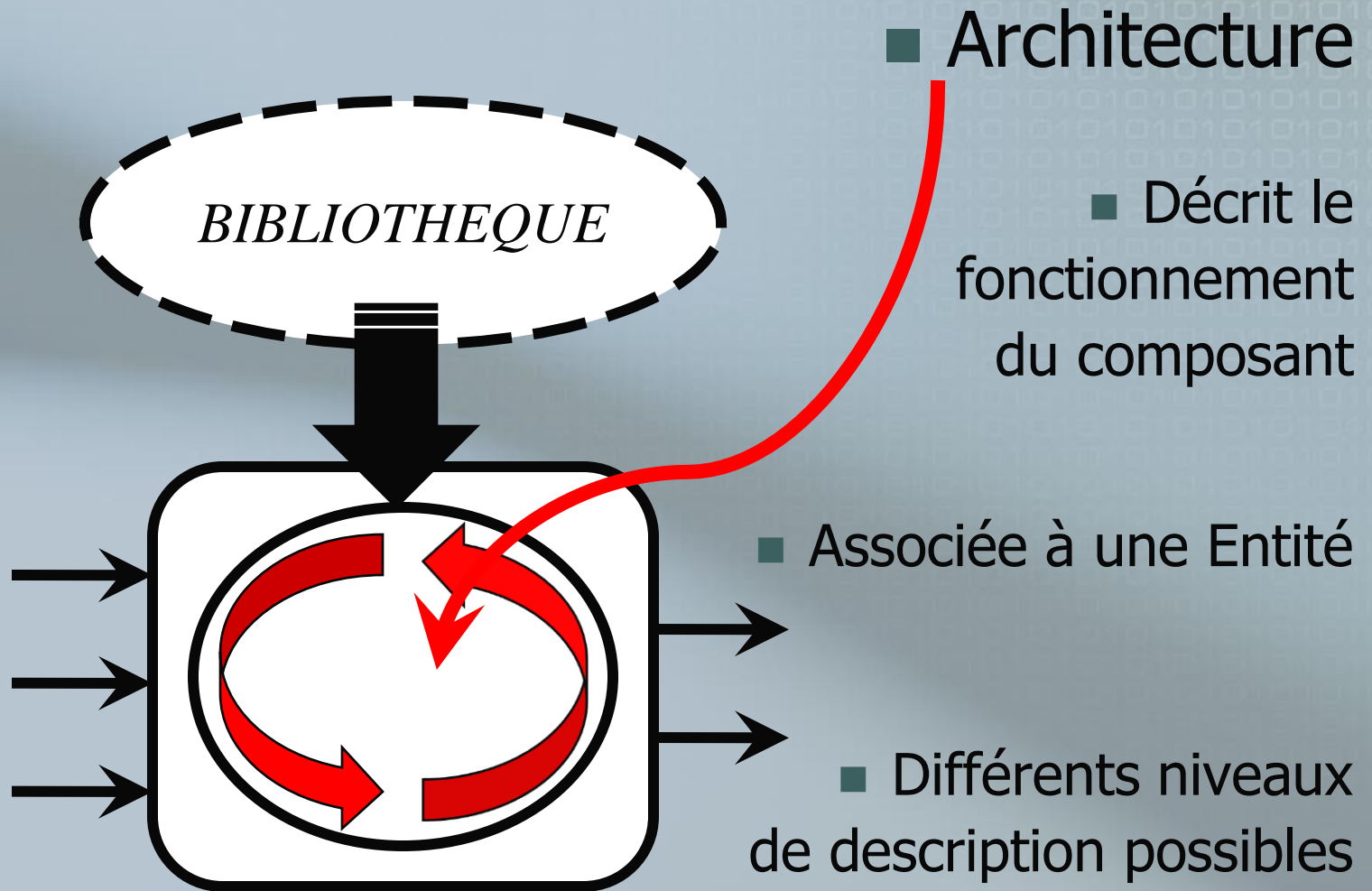

C3

18

Exemple

■ Déclaration d'une Bibliothèque

- En tête de programme
- Utilisation de certains packages
 - Un package regroupe des fonctions ou types de données

```
library ieee;
```


```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

*Utilisation de deux
packages de la
librairie ieee*

*Utilisation de
toutes les fonctions
du package*

Entité

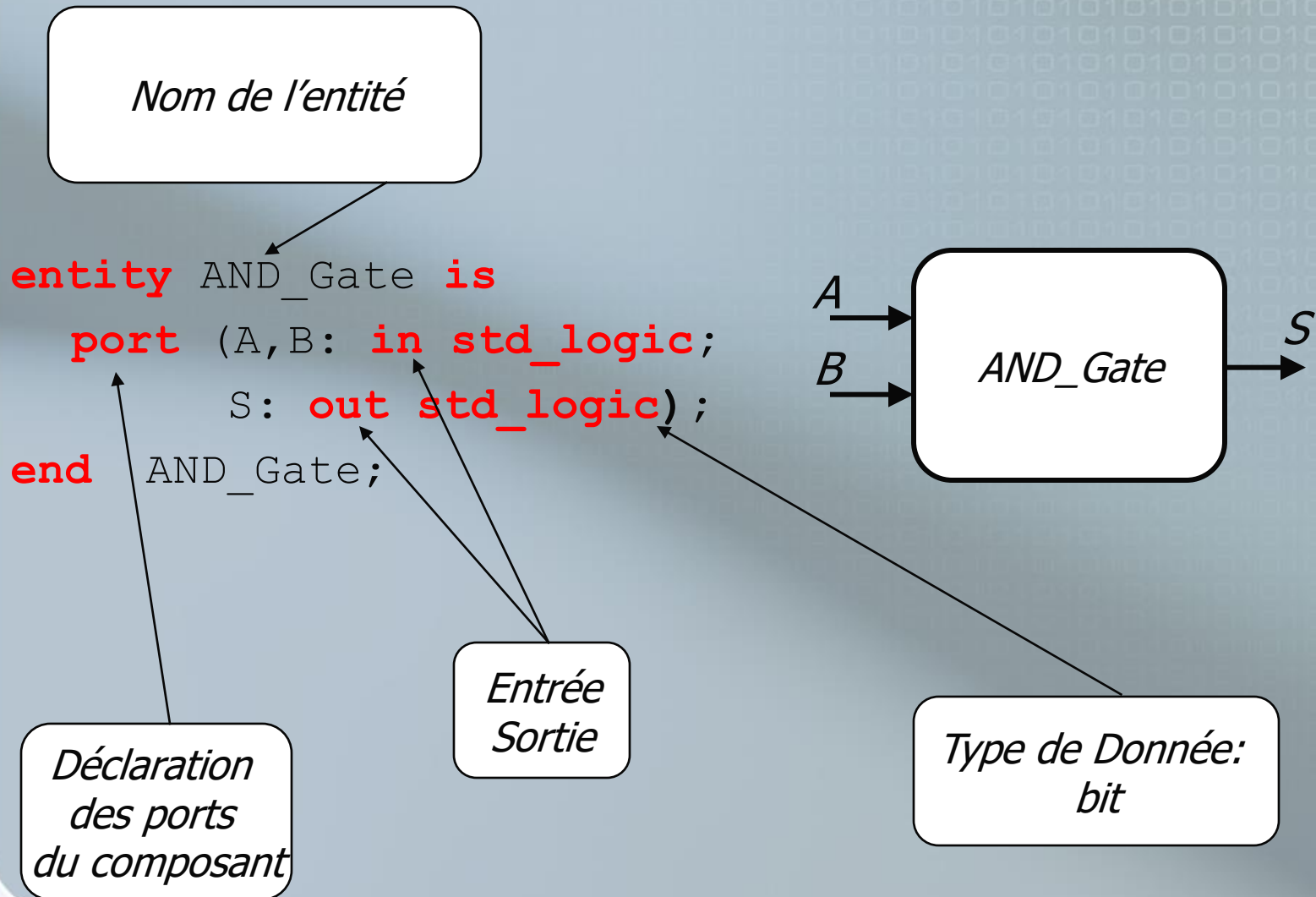

C3


20

Architecture

C3

21
 
```
architecture Mon_Archi of AND_Gate is  
begin  
    S <= A and B;  
end Mon_Archi;
```



Ports

- Le port permet de rentrer ou de sortir une donnée dans le module que l'on décrit
- Le type de la donnée est précisé lors de la déclaration du port
- 3 types de ports
 - Entrée : TOTO: **in std_logic;**
 - Sortie : TITI: **out std_logic;**
 - Bidirectionnel : TUTU: **inout std_logic;**
 - A n'utiliser que si on veut VRAIMENT faire du bidirectionnel (description de bus, etc...)


C3

22

Affectation de ports

■ QU'EST-CE QU'ON NE PEUT PAS FAIRE?

 - On ne peut pas affecter (écrire) une valeur sur un port d'entrée
- On ne peut pas lire la valeur d'un port de sortie pour l'affecter à un signal ou un autre port



C3


23

Signaux

- Un signal peut être vu comme un fil connectant deux parties d'un circuit
 - Il peut être de n'importe quel type (précisé lors de la déclaration)
 - Il se déclare dans l'architecture (avant le begin)
 - L'affectation d'un signal se fait après le begin

```
entity exemple is
  port (A,B,C: in std_logic;
        S: out std_logic);
end exemple;

 architecture archi of exemple is
  signal T: std_logic;
begin
  T <= A and B;
  S <= C or T;
end archi;
```



C3


24

Signaux

■ REGLE FONDAMENTALE

- Un signal (ou un port de sortie) ne peut être affecté que par UNE SEULE instruction
 
```
architecture bad of exemple is  
  signal T: std_logic;  
begin  
    T <= '0';  
    T <= '1';  
end bad;
```



C3

25

Types de Données

- Bit ('0', '1')
 - Bit_vector
 - Boolean (false, true)
 - Integer
 - Natural (entiers ≥ 0)
 - Positive (entiers > 0)
 - Real
 - Character
 - String
 - Time
- Tous ces types ne sont pas synthétisables
(et servent juste à de la modélisation)

C3

26

Types IEEE

- Types de référence pour les bits/vecteurs de bits
- `std_logic`

- 9 états possibles

- 'U': Non défini ☒
 - 'X': Forçage Indéterminé (Conflit) ☒
 - '0': Forçage au 0 logique ☑
 - '1': Forçage au 1 logique ☑
 - 'Z': Haute impédance ☑
 - 'W': Niveau faible – Indéterminé ☒
 - 'H': Niveau 1 faible ☑
 - 'L': Niveau 0 faible ☑
 - '-': Peu importe ☒

☑ : Synthétisable
☒ : Non synthétisable

- `std_logic_vector`

- Vecteur de `std_logic`
 - `signal A: std_logic_vector(3 downto 0); -- 4 bits`

C3

27

Affectations

- Opérateur d'affectation pour les signaux et les ports

<=

- Affectation d'un entier : `A <= 12;`
- Affectation d'un bit : `B <= '0';`
- Affectation d'un vecteur de bits: `C <= "001";`

C3

28

Opérateurs en VHDL

■ Opérateurs logiques (bit à bit)

- **not**
- **and**
- **or**
- **nand**
- **nor**
- **xor**
- **xnor**
- **&** (Concaténation)

A <= "110" ; **B** <= "0011" ;

C <= **B** & **A**;




■ Opérateurs arithmétiques

- **+**
- **-**
- ***** (synthétisable mais quelle architecture?)
- **/** (peu synthétisable)
- **mod** (pas synthétisable)
- **exp** (pas synthétisable)

Aivazovsky, *Lever de soleil à Théodosie* (1855)



Monet, *Impression soleil levant*(1872)

 

VHDL

Niveaux de Description



Langage Concurrent

- Par défaut, VHDL est un langage concurrent
- Cela signifie que toutes les instructions s'exécutent en parallèle
- Cela signifie aussi que l'ordre des instructions n'a pas d'importance

C3

32

Niveaux de Description

- 3 Niveaux sont proposés en VHDL
 - Flot de Données
 - Description bas-niveau
 - Écriture des équations logiques des sorties en fonction des entrées
 - Structurelle
 - Utilisation de composants pré-définis et référencés en bibliothèque
 - Comportementale
 - Description de plus haut niveau
 - Vision "algorithmique" ou fonctionnelle du système

C3

33

Niveaux de Description


■ Description flot de données

- Rappel: Toutes les instructions s'exécutent EN MÊME TEMPS

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity exemple is  
    port (A,B,C: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end exemple;
```
 
```
architecture dataflow of exemple is  
    signal T: std_logic; -- SIGNAL INTERNE  
begin  
    S <= C or T;  
    T <= A and B;  
end dataflow;
```



*L'ordre des
instructions
est indifférent*

C3

34

Niveaux de Description

■ Description structurelle

■ 1 - Description de modules VHDL

- Après compilation, ces modules sont disponibles dans votre bibliothèque de travail

```
library ieee, work;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity AND_Gate is  
    port (A,B: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end AND_Gate;
```

```
architecture dataflow of AND_Gate  
begin  
    S <= A and B;  
end dataflow;
```

```
library ieee, work;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity OR_Gate is  
    port (A,B: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end OR_Gate;
```

```
architecture dataflow of OR_Gate  
begin  
    S <= A or B;  
end dataflow;
```

C3

35

Niveaux de Description


■ Description structurelle

- 2 – Réutilisation (Instanciation) des modules dans un autre composant

```
library ieee, work;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity exemple is  
    port (A,B,C: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end exemple;
```
 
```
architecture struct of exemple is  
    signal T: std_logic;  
begin  
    label0: entity work.OR_Gate(dataflow)  
        port map (A=>C,B=>T,S=>S);  
    label1: entity work.AND_Gate(dataflow)  
        port map (A=>A,B=>B,S=>T);  
end struct;
```



*Utilisation d'un
composant déjà inclus
dans la bibliothèque*

*Connections des ports
du composant instancié
à ceux du module*

*Instanciation
≈
Instruction
concurrente*

C3

36

Niveaux de Description

- Instanciation:
 - 2 syntaxes possibles

```
entity module is
  port (H, Raz: in std_logic;
        E: in std_logic;
        S: out std_logic);
end module;
```

```
entity Top_Level is
  port (Clock, Reset, E1, E2: in std_logic;
        S1, S2: out std_logic);
end Top_Level;
```

```
architecture archi of Top_Level is
```

```
begin
```

```
-- Instanciation par Nom: l'ordre est indifférent
```

```
Inst_1: entity work.module
```

```
port map (Raz => Reset, S => S2, H => Clock, E => E2);
```

```
-- Instanciation par Position: même ordre que l'entité module
```

```
Inst_2: entity work.module
```

```
port map (Clock, Reset, E1, S1);
```

```
end archi;
```

C3

37

Niveaux de Description

■ Description comportementale

- Le système n'est plus vu comme une succession de portes
- Vision plus fonctionnelle et algorithmique
 - Permet de décrire plus efficacement des systèmes complexes

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity exemple is  
    port (A,B,C: in std_logic;  
          S: out std_logic);  
end exemple;
```

```
architecture behavioral of exemple is
```

```
    signal T: std_logic;
```

```
begin
```


```
    S <= T when C='0'
```

```
    else '1';
```

```
    T <= A when B='1'
```

```
    else '0';
```

```
end behavioral;
```

 

*L'ordre des
instructions
est indifférent*

C3

38

Syntaxe VHDL Concurrent

■ Affectation conditionnelle

■ **when else**

```
■ S <= "000" when E = "00"  
      else "101" when E = "01"  
      else "011" ;
```

■ **with select**

```
■ with E select  
  S <= "000" when "00",  
      "101" when "01",  
      "011" when others ;
```

C3

39

Syntaxe VHDL Concurrent

■ Duplication d'instructions

■ **generate**

```
entity AND_Gate_4 is
    port ( a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
          s : out std_logic_vector(3 downto 0);
    end AND_Gate_4;
```


```
architecture arc of AND_Gate_4 is
```

```
begin
```

```
    LABEL_1: for i in 0 to 3 generate
        s(i) <= a(i) and b(3-i);
```

```
    end generate;
```

```
end arc;
```

 

C3

40

Syntaxe VHDL Concurrent

■ Duplication d'instanciations

■ **generate**

```
entity AND_Gate_4 is
    port ( a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
          s   : out std_logic_vector(3 downto 0);
    end AND_Gate_4;
```

```
architecture arc of AND_Gate_4 is
```

```
begin
```

```
    LABEL_1: for i in 0 to 3 generate
        LABEL_2: entity work.AND_Gate_2
            port map (a(i),b(3-i),s(i));
```

```
    end generate;
```

```
end arc;
```

C3

41

Généricité

- VHDL permet de paramétrer les tailles des données d'un composant
- Intérêt: Réutilisation d'une même description pour plusieurs modules
- Instruction **generic**

C3

42

Généricité

■ Exemple

```
entity Module is
    generic( N: natural := 4 );
    port (a,b : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
          s : out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end Module;

architecture arc of Module is
    signal T: std_logic_vector(N-1 downto 0);
    begin

        T <= not A;
        S <= A and B;

    end arc;
```

*Valeur par défaut
du paramètre*

C3

43

Généricité

■ Généricité et instantiation de composant

```
entity Module2 is
    port (a,b : in std_logic_vector(31 downto 0);
          s : out std_logic_vector(31 downto 0));
end Module2;


architecture arc of Module2 is
    signal T: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
    LABEL_2: entity work.Module
        generic map(32)
        port map (a,b,t);

    S <= not T;
end arc;
```

*Changement
de la valeur
du paramètre N*



Process
VHDL Séquentiel

 

VHDL Concurrent/Séquentiel

- Les descriptions vues précédemment sont appelées **VHDL concurrent**
 - Pour certains composants, cette méthode de description n'est pas toujours la plus agréable à utiliser
- VHDL offre la possibilité de décrire séquentiellement le comportement d'un système
- Cela se fait dans une structure de programmation appelée **process**
- On parle alors de **VHDL séquentiel**

C3

46

VHDL Concurrent/Séquentiel



- Ne pas confondre:
 - Électronique combinatoire/séquentielle
 - Description VHDL concurrente/séquentielle

- On peut décrire du combinatoire en VHDL séquentiel
- On peut décrire du séquentiel en VHDL concurrent
- Et vice et versa...

- Seuls la syntaxe et le style de programmation changent...

C3

47

Process

- Un process peut être vu comme une fonction dont l'exécution dépend de la variation de signaux/ports à observer
- Il permet une description plus algorithmique du système.
- Les signaux/ports que l'on souhaite observer font partie de la **liste de sensibilité** du process
 - Si un des signaux de la liste est modifié, le process s'exécute
 - Si aucun des signaux n'est modifié, le process reste en veille

C3

48

Liste de sensibilité

■ REGLE FONDAMENTALE

- Lorsque l'on décrit dans un process un système électronique combinatoire, la liste de sensibilité doit comporter TOUTES LES ENTREES du système
- Lorsque l'on décrit dans un process un système électronique séquentiel, la liste de sensibilité doit comporter L'HORLOGE et les ENTREES DE FORCAGE ASYNCHRONE (reset, preset)

C3

49


Exemple

■ Description d'une bascule D

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity Bascule is  
port (h, raz, d: in std_logic;  
      q: out std_logic);  
end Bascule;  
  
architecture archi of Bascule is  
begin  
  process (h, raz)  
  begin  
    if raz = '0' then q <= '0';  
    elsif rising_edge(h) then q <= d;  
    end if;  
  end process;  
end archi;
```

*Liste de sensibilité
process s'exécute si
évolution des signaux*

Test du front montant

 

C3

50

Process VHDL et Simulation

- Comment un simulateur VHDL effectue-t-il:
 - La gestion d'un process
 - La gestion de plusieurs process
 - (avec des listes de sensibilité différentes)
 - La gestion d'un process associé à des instructions concurrentes

C3

51

Simulateur VHDL

- Simulation à Événements Discrets
 - A chaque pas de simulation
 - Evolution des valeurs des entrées
 - Ces changements activent les listes de sensibilités de certains process
 - Exécution de ces process
 - Dans un ordre quelconque
 - **SANS MISE A JOUR IMMEDIATE DES SORTIES**
 - Une fois ceci fait, mise à jour simultanée des sorties des process puis des instructions concurrentes
 - **Ce mécanisme garantit la bonne synchronisation du modèle**
 - Détermination du prochain pas de simulation

C3

52

Process et Simulation

- Pour garantir l'aspect concurrent d'un programme VHDL et la bonne synchronisation des instructions, un process possède les caractéristiques suivantes:
 - Pour le simulateur, le temps d'exécution d'un process est nul (sauf si un délai y est explicitement indiqué)
 - Lors de la simulation du programme, l'ensemble des instructions d'un process est vu comme une grosse instruction concurrente
 - Pour le simulateur, deux process ayant la même liste de sensibilité seront activés aux mêmes pas de simulation.
 - Un signal/port dont la valeur est modifiée au cours d'un process n'est remis à jour QU'APRES L'EXECUTION DE TOUS LES PROCESS

C3

53

Exemple 1

```
entity Exemple is
port (clk, e: in std_logic;
      s: out std_logic);
end Exemple;
```

```
architecture archi of Exemple is
signal t: std_logic;
```

```
begin
```

```
  process (clk)
```

```
  begin
```


```
    if rising_edge(clk) then t<=e; end if;
  end process;
```

```
  process (clk)
```

```
  begin
```

```
    if rising_edge(clk) then s<=t; end if;
  end process;
```

```
end archi;
```

 


Quel est le comportement des signaux T et S?

C3


54

Example 1 - Simulation

 

```
process (clk)
begin
    if rising_edge (clk)
    then t<=e; end if;
end process;

 process (clk)
begin
    if rising_edge (clk)
    then s<=t; end if;
end process;
```



C3

55

Exemple 2

- Affectation et mise à jour d'un signal dans un process

```
entity Compteur is
port(h, raz: in std_logic;
      sortie: out std_logic);
end Compteur;

architecture archi of Compteur is
signal cpt: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  process(h, raz)
  begin
    if raz='0' then cpt<="000"; sortie<='0';
    elsif rising_edge(h) then
      cpt<=cpt+1;
      if cpt="110" then sortie<='1'; else sortie<='0'; end if;
    end if;
  end process;
end archi;
```


*Le test se fait avec
la valeur qu'a le signal cpt
en DEBUT de process*

*Mise à jour de cpt
et de sortie*

C3

56

Exemple 2 - Simulation

 


C3

```
process (h, raz)
begin
    if raz='0' then cpt<="000"; sortie<='0';
    elsif rising_edge(h) then
        cpt<=cpt+1;
        if cpt="110" then sortie<='1';
        else sortie<='0';
        end if;
    end if;
end process;
```

57

Architecture synthétisée

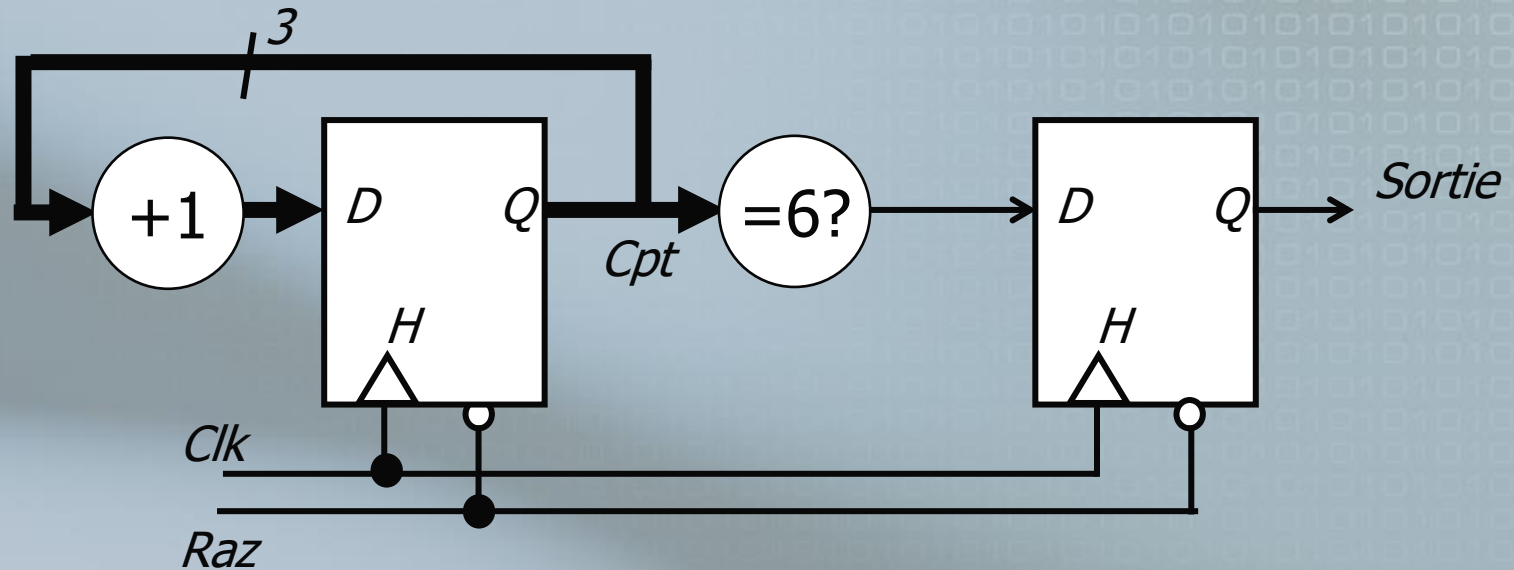

C3

- "Sortie" est synthétisé sous la forme d'une bascule D

- **REGLE:** Tous les signaux/ports qui sont affectés dans un process sensible sur une horloge seront synthétisés sous forme de bascules/registres

58

Variables

- Le process dispose d'une structure de données propre: la **variable**
- Une variable sert à stocker un résultat intermédiaire dans le déroulement d'un algo
- Contrairement au signal, une variable dont la valeur est modifiée est IMMEDIATEMENT remise à jour
- Il n'est pas possible d'utiliser une variable en dehors d'un process

C3

59

Variables

■ Exemple – Détection de parité

```
entity Parity is
port(x: in std_logic_vector(7 downto 0);
      p: out std_logic);
end Parity;
```

*Déclaration
d'une variable*

```
architecture archi of Parity is
begin
```

```
  process (x)
```

```
    variable tmp : std_logic := '0';
```

```
  begin
```

```
    for i in 0 to 7 loop -- boucle for
```

```
      if x(i) = '1' then tmp := not tmp; end if;
```

```
    end loop; -- fin de la boucle for
```

```
    p <= tmp;
```

```
  end process;
```

```
end archi;
```

*Opérateur d'affectation
différent de
celui des signaux*

*Affectation
de la variable dans
un signal/port de sortie*

C3

60

Signal vs Variable

SIGNAL

- Portée:
 - Tout le programme
- Opérateur d'affectation:
 \leq
- Mise à jour
 - VHDL concurrent:
 - Immédiate
 - VHDL séquentiel (process)
 - A la sortie du process
- INTERET
 - Description de matériel


VARIABLE

- Portée:
 - Locale à un process
- Opérateur d'affectation:
 $:=$
- Mise à jour
 - VHDL concurrent:
 - Impossible
 - VHDL séquentiel (process)
 - Immédiate
- INTERET
 - Stockage d'un résultat intermédiaire d'un algo

Instructions VHDL Séquentiel

■ IF – THEN – ELSIF – ELSE

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity Mux41 is  
port (a,b,c,d: in std_logic_vector(7 downto 0);  
      com: in std_logic_vector(1 downto 0)  
      s: std_logic_vector(7 downto 0));  
end Mux41;  
  
architecture archi of Mux41 is  
begin  
  process (a,b,c,d,com)  
  begin  
    if com="00" then s<=a;  
    elsif com="01" then s<=b;  
    elsif com="10" then s<=c;  
    else s<=d;  
    end if;  
  end process;  
end archi;
```

 

C3

62

Instructions VHDL Séquentiel

■ CASE – WHEN

```
entity Mux41 is
port (a,b,c,d: in std_logic_vector(7 downto 0);
      com: in std_logic_vector(1 downto 0)
      s: out std_logic_vector(7 downto 0));
end Mux41;
```

```
architecture archi of Mux41 is
begin
```

```
    process (a,b,c,d,com)
```

```
    begin
```

```
        case (com) is
```

```
            when "00" => s<=a;
```

```
            when "01" => s<=b;
```

```
            when "10" => s<=c;
```


```
            when "11" => s<=d;
```

```
            when others => NULL;
```

```
        end case;
```

```
    end process;
```

```
end archi;
```

 

*Rappel: un std_logic
a 9 états possibles*

*Erreur à la compilation
si instruction absente*


C3

63

Instructions VHDL Séquentiel


■ FOR – LOOP

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity exemple_for is  
port(a,b: in std_logic_vector(7 downto 0);  
      s: std_logic_vector(7 downto 0));  
end exemple_for;  
  
architecture archi of exemple_for is  
begin  
  process(a,b)  
  begin  
    for i in 0 to 7 loop  
      s(i) <= a(7-i) and b(i);  
    end loop;  
  end process;  
end archi;
```

 

C3

64

 

Bien programmer en VHDL

Ce qu'on doit faire, ce qu'il vaut mieux éviter...

Règles de Syntaxe

- VHDL n'est pas case sensitive
 - Pas de différence entre minuscules et majuscules
- Commentaires
 - --
 - La suite de la ligne est en commentaires

C3

66

Règles de Syntaxe

■ Initialisation de signaux

```
signal toto: std_logic_vector(2 downto 0) := "101";
```

- La valeur initiale sera prise en compte en simulation
- Ce ne sera pas forcément le cas en synthèse
 - Cela dépend de l'outil
- Une initialisation "propre" d'une information dans signal ou d'un port de sortie se fait à l'aide d'un reset asynchrone...

Règles de Syntaxe

■ Types Entiers (**integer**, **natural**, **positive**)

- Les données de ces types sont par défaut sur 32 bits et synthétisés ainsi, même si la pleine résolution n'est pas utile
- Pour ajuster la taille des entiers aux besoins du modèle, il faut utiliser l'expression **range**

```
signal TOTO: integer range 0 to 7;  
    -- Synthétisera un entier sur 3 bits  
TOTO <= 3; -- OK  
TOTO <= 12; --KO (out of range...)
```

C3

68

Règles de Syntaxe

- Pour affecter une partie d'un vecteur à 1 et le reste à 0

```
signal titi: std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
titi <= (7 => '1', 4 downto 2 => '1', others => '0');  
-- idem titi <= "10011100";
```

*Pas de parenthèses
dans ce cas...*

- Pour tout affecter à 0

```
titi <= (others => '0'); -- idem titi <= "00000000"
```

Règles de Syntaxe

■ Affectation de valeurs hexadécimales

```
signal toto: std_logic_vector(7 downto 0);  
toto <= x"3C"; -- idem toto <="00111100";
```

■ Attention: Le nombre de bits du vecteur doit être un multiples de 4

```
signal titi: std_logic_vector(6 downto 0);  
titi <= x"3C"; -- Erreur à la Compilation!
```

C3

70

Règles de Syntaxe

■ Instanciation

```
entity module is
    port (H, Raz: in std_logic;
          E: in std_logic;
          S: out std_logic);
end module;
```

```
entity Top_Level is
    port (Clock, Reset, E1, E2: in std_logic;
          S1, S2: out std_logic);
end Top_Level;
```

```
architecture archi of Top_Level is
```

```
begin
```

```
    Inst_1: entity work.module
```

```
    port map (Clock, Reset, E1, S1);
```

```
    -- Instanciation par Position: même ordre que l'entité module
```

```
    Inst_2: entity work.module
```

```
        port map (Raz => Reset, S => S2, H => Clock, E => E2);
```

```
    -- Instanciation par Nom: l'ordre est indifférent
```

```
end archi;
```

Règles de Syntaxe

■ Attributs

- Permet d'extraire une caractéristique d'un signal/port/variable X
- Syntaxe: X' **attribut**

■ Exemples:

- **signal** toto: **std_logic_vector**(N-1 **downto** 0);
 -- N paramètre générique
 if (toto'**high** = 4) **then** ...
 -- Est-ce que ma donnée est sur 5 bits?
- **signal** horloge: **std_logic**;

 if (horloge'**event and** horloge = '1') **then** ...
 -- Idem rising_edge(horloge)

Règles générales


- Un signal/port doit être décrit à UN et UN SEUL endroit
- Pourquoi?
 - Car TOUTES les instructions concurrentes s'exécutent en parallèle

```
architecture archi of erreurl is  
begin
```

```
  a  <= '0' ;  
  s1 <= c and d;  
  s2 <= e or c;
```

```
  a  <= b when e='1'  
  else c;
```

```
end archi;
```

 

C3

73

Règles générales

- Un signal/port est décrit soit dans UN SEUL process, soit dans UNE SEULE instruction concurrente
- Pourquoi?
 - Car un process est vu comme une grosse instruction concurrente

```
architecture archi of erreur1 is  
begin
```

```
    a <= '0';
```

```
    process (b, c, e)  
    begin
```


```
        if e = '1' then a <= b;
```

```
        else a <= c;
```

```
        end if;
```

```
    end process;
```

```
end archi;
```

 


C3

74

Règles générales

 - De même, une instantiation de module est considérée comme une instruction concurrente



*S2 est affecté à la sortie du bloc MODULE,
on ne peut donc pas ajouter d'instruction type $S2 \leq \text{toto}$;*

Règles générales


- Listes de sensibilité d'un process:
 - Système combinatoire:
TOUTES LES ENTREES du combinatoire
 - Système séquentiel:
HORLOGE + Reset/Preset ASYNCHRONE
- Ne pas tenter de mélanges:
 - Ne pas décrire un système séquentiel dans un process qui n'est pas déclenché par l'horloge
 - Et inversement...

C3

76

Règles générales

 - Dans un process
 - Une variable est mise à jour IMMEDIATEMENT
 - Un signal est mis à jour EN SORTIE DU PROCESS




C3

77

Règles générales

 - Ports d'entrée/sortie
 - On ne peut pas affecter (écrire) une valeur sur un port d'entrée
 - On ne peut pas lire la valeur d'un port de sortie pour l'affecter à un signal ou un autre port



C3

78

Bien décrire du combinatoire

- Les valeurs des sorties doivent être définies pour toutes les combinaisons possibles des entrées
 - Démonstration à l'aide d'un contre exemple
 - Multiplexeur 3 → 1

```
entity mux_3_1 is
port (a,b,c: in std_logic;
      com: in std_logic_vector(1 downto 0);
      s: out std_logic);
end mux_3_1;

architecture archi of mux_3_1 is
begin
    s <= a when com="00"
    else b when com="01"
    else c when com="10";
end archi;
```


*Que se passe-t-il
si com="11"?*

C3


79

Bien décrire du combinatoire

■ Architecture souhaitée

 

■ Architecture générée

 

- Si Com=11 → l'état de S est maintenu
- Insertion d'un latch D
- Latch difficilement synthétisables sur FPGA
- Dysfonctionnement après implémentation

C3

80

Bien décrire du combinatoire

- Les valeurs des sorties doivent être définies pour toutes les combinaisons possibles des entrées
 - Description correcte (synthétisable)
 - Multiplexeur 3 → 1

```
entity mux_3_1 is
port (a,b,c: in std_logic;
      com: in std_logic_vector(1 downto 0);
      s: out std_logic);
end mux_3_1;
architecture archi of mux_3_1 is
begin
    s <= a when com="00"
        else b when com="01"
        else c;
end archi;
```

C3

81

Bien décrire du combinatoire

- Si le combinatoire est décrit dans un process, mettre toutes les entrées dans la liste de sensibilité
- Pourquoi?
 - La sortie d'un combinatoire est directement dépendante de la combinaison des entrées
 - Tout changement sur une entrée entraîne potentiellement un changement de la sortie
 - Si une entrée ne figure pas dans la liste du process, un changement de valeur sur cette entrée ne sera pas immédiatement détecté
-> Mauvaise description du comportement de la sortie





C3

82

Bien décrire du séquentiel

 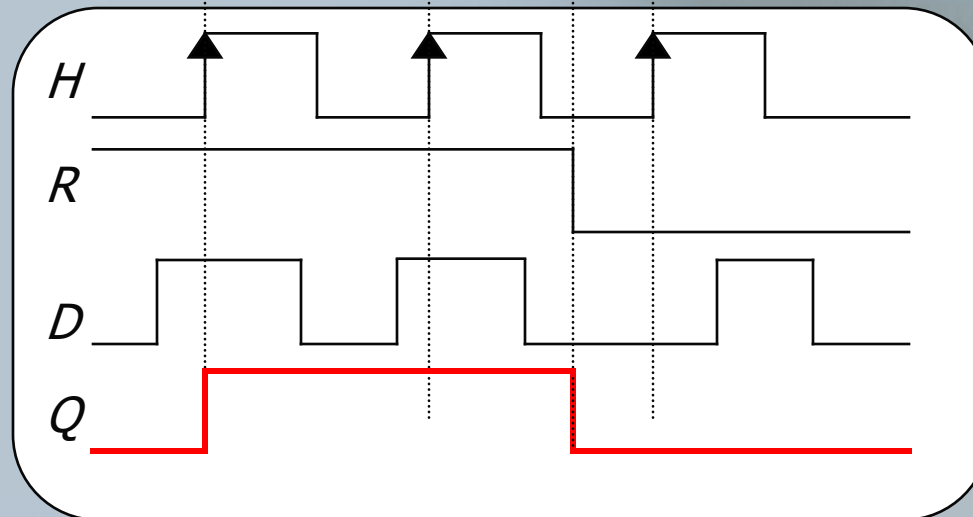- La liste de sensibilité comprend **UNIQUEMENT** l'horloge et le reset asynchrone
- Pourquoi?
 - La sortie d'une bascule est modifiée lors d'un front d'horloge ou lors de l'activation du reset asynchrone
 - Le changement de son entrée n'entraîne pas **IMMEDIATEMENT** un changement en sortie



C3

83

Bien décrire du séquentiel

- A quoi sert le reset ASYNCHRONE?
 - A donner des valeurs aux bascules lors de l'init. du système
 - Il n'y a ainsi pas de valeurs non définies au démarrage
- Quelle différence avec un reset SYNCHRONE?
 - Reset asynchrone:
 - Initialisation globale du système
 - Gérée par l'utilisateur (ON/OFF)
 - Reset synchrone:
 - Réinitialisation d'une partie du système
 - Auto-gérée par le système



Bien décrire du séquentiel

- Quel est l'ordre des tests dans une description d'un système séquentiel?
 - Le RAZ asynchrone est prioritaire sur l'horloge
 - On le teste donc en premier
 - On teste ensuite le front d'horloge
 - On teste enfin les autres entrées de commande


```
process (h, raz)
begin
    if raz='0' then registre<="0000";
    elsif rising_edge(h) then
        if load='1' then registre<=entree;
        else registre<="0011"; end if;
    end if;
end process;
```

C3

85

Bien combiner combinatoire et séquentiel

 - Exemple d'un système mêlant combinatoire et séquentiel
 - Additionneur avec registres d'entrée et de sortie



C3


86

Bien combiner combinatoire et séquentiel

■ Ce qu'il ne faut pas faire

Décrire l'additionneur dans le même process que les registres (avec l'horloge comme liste de sensibilité)
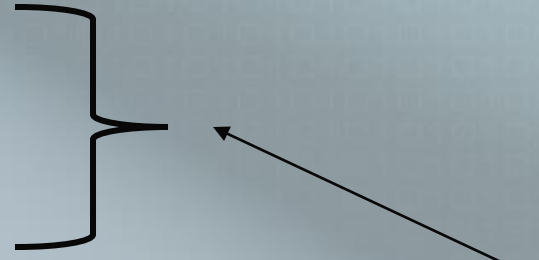
```
process (h, raz)
begin
    if raz='0' then RegA<="0000"; RegB<="0000"; RegS<="00000";
    elsif rising_edge(h) then
        RegA <= EntreeA;
        RegB <= EntreeB;
        Adder <= '0' & RegA + RegB;
        RegS <= Adder;
    end if;
end process;
```




*A l'intérieur du test de l'horloge
tous les signaux à gauche d'une flèche
d'affectation sont des bascules/registres*

Bien combiner combinatoire et séquentiel

■ Ce qu'il ne faut pas faire

Décrire l'additionneur dans le même process que les registres (avec l'horloge comme liste de sensibilité)
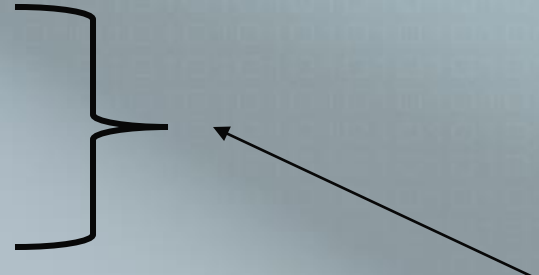
```
process(h, raz)
begin
    if raz='0' then RegA<="0000"; RegB<="0000"; RegS<="00000";
    elsif rising_edge(h) then
        RegA <= EntreeA;
        RegB <= EntreeB;
        Adder <= '0' & RegA + RegB;
        RegS <= Adder;
    end if;
end process;
```




*On insère donc un registre supplémentaire en sortie de l'additionneur.
L'additionneur n'est plus combinatoire*

C3

88

Bien combiner combinatoire et séquentiel

 - Architecture réalisée par le programme précédent



*Registre supplémentaire
à cause de la mauvaise description*

C3

89

Bien combiner combinatoire et séquentiel

- Ce qu'il faut faire
 - Décrire les parties séquentielles et les parties combinatoires dans des zones différentes du programme
 - Par exemple, décrire le séquentiel dans un ou plusieurs process sensible(s) sur l'horloge et le reset
 - Et décrire le combinatoire à l'aide d'instructions concurrentes

C3

90

Bien combiner combinatoire et séquentiel

■ Programme correct

```
-- ZONE COMBINATOIRE DU PROGRAMME
```

```
Adder <= '0' & RegA + RegB;
```

```
-- ZONE SEQUENTIELLE DU PROGRAMME (PROCESS)
```

```
process (h, raz)
```

```
  begin
```

```
    if raz='0' then RegA<="0000"; RegB<="0000";  
                      RegS<="00000";
```

```
    elsif rising_edge (h) then
```

```
      RegA <= EntreeA;
```

```
      RegB <= EntreeB;
```

```
      RegS <= Adder;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

C3

91


Bien combiner combinatoire et séquentiel

■ Autre exemple: compteur

Mauvaise description d'un compteur (module séquentiel) dans un process combinatoire

```
process (start, entree)
begin
  if start='1' then compteur<=entree;
  else compteur <= compteur + 1;
  end if;
end process;
```

 Boucle combinatoire: l'incrémentation se répète indéfiniment tant que le test sur start = '0' est validé.
NON SYNTHETISABLE! !



C3

92

Bien combiner combinatoire et séquentiel


■ Programme correct

Description dans un process sensible sur l'horloge

```
process (reset, h)
begin
    if reset='0' then compteur <= (others => '0');
    elsif rising_edge(h) then
        if start='1' then compteur <= entree;
        else compteur <= compteur+1;
        end if;
    end if;
end process;
```

Permet d'affecter tous les bits d'un vecteur à '0'

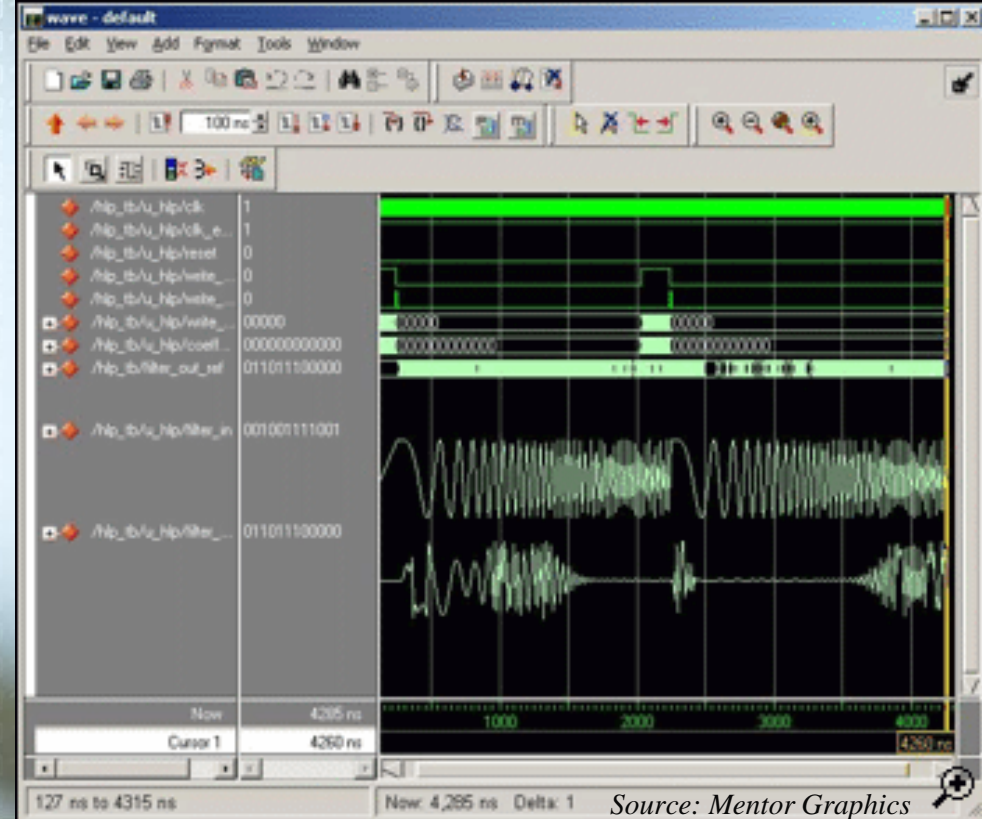Grâce au test du front d'horloge, l'instruction d'incrément ne s'exécutera qu'UNE SEULE FOIS par cycle d'horloge



Testbenchs, Simulation

Comment simuler efficacement son code VHDL

Outils de Simulation VHDL

- La plupart des outils permettent de simuler les modèles VHDL de deux façons différentes
 - Simulation "manuelle"
 - Réalisation de la simulation étape par étape
 - Chaque étape est paramétrée "à la main" par l'utilisateur
 - Simulation par testbench
 - Ecriture préalable du déroulement de la simulation dans un fichier appelé banc de test
 - L'outil exécute d'un bloc le scénario du banc de test
- Le simulateur EDA Playground ne fonctionne qu'avec des testbenches

C3

95

Simulation Manuelle

- Chaque étape de simulation s'effectue en trois temps
 - On donne une valeur aux entrées
 - On fait avancer le temps de simulation
 - On observe les valeurs des sorties
- Puis on itère ces trois étapes pour toutes les combinaisons possibles...

C3

96

Inconvénients Simu. Manuelle

- Si le système possède 32 bits en entrée
 - 4 294 967 296 combinaisons possibles à tester
 - Sans compter les séquences de valeurs...
- Conséquence
 - La simulation manuelle va être TRES longue
 - La probabilité que vous fassiez une erreur est TRES importante
- Conséquence d'une erreur
 - Il faut tout recommencer depuis le début...

C3

97

Comment échapper à cela?

■ Faire un Testbench

- Fichier dans lequel on va écrire les valeurs successives que vont prendre les entrées au cours de la simulation

■ Testbench en VHDL

- C'est un programme VHDL
- On y instancie le module à simuler
- Puis on y décrit le comportement des entrées

C3

103

Exemple 1 - Testbench

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity TestBench is  
end TestBench;
```

```
architecture simu of TestBench is
```


```
signal entree, sortie: std_logic_vector(3 downto 0);  
signal commande: std_logic;
```

```
begin
```

```
    L0: entity work.Module  
        port map (E=>entree, C=>commande, S=>sortie);
```

```
    entree<="0100", "1001" after 100 ns, "1111" after 200 ns;  
    commande<='0', '1' after 40 ns, '0' after 120 ns;
```

```
end simu;
```

 

C3

104

Exemple 1 - Testbench

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity TestBench is  
end TestBench;
```

```
architecture simu of TestBench is
```

```
signal entree, sortie: std_logic_vector(3 downto 0);  
signal commande: std_logic;
```

```
begin
```

```
  L0: entity work.Module  
  port map (E=>entree, C=>commande, S=>sortie);
```

```
  entree<="0100", "1001" after 100 ns, "1111" after 200 ns;  
  commande<='0', '1' after 40 ns, '0' after 120 ns;
```

```
end simu;
```

*Instanciation du composant
VHDL à simuler*

*Evolution des
signaux d'entrée*

C3


105

Exemple 1 - Testbench

■ Chronogramme des entrées du Testbench

```
Entree    <= "0100", "1001" after 100 ns,  
          "1111" after 200 ns;
```

```
Commande  <= '0', '1' after 40 ns,  
          '0' after 120 ns;
```

 

Exemple 2 - Testbench

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity TestBench is  
end TestBench;
```

```
architecture simu of TestBench is
```


```
signal entree, sortie: std_logic_vector(3 downto 0);  
signal clk: std_logic := '0';
```

```
begin
```

```
    L0: entity work.Module  
        port map (E=>entree, H=>clk, S=>sortie);
```

```
    entree<="0100", "1001" after 100 ns, "1111" after 200 ns;  
    clk<= not clk after 100 ns;
```

```
end simu;
```

 

*Valeur initiale
donnée au
signal d'horloge*

*Evolution
de l'horloge*

C3


107

Exemple 2 - Testbench

■ Chronogramme des entrées du Testbench

```
Entree <= "0100", "1001" after 100 ns,  
          "1111" after 200 ns;
```
 
```
Clk      <= not clk after 100 ns;
```



C3

108

Utilisation du Testbench

- Compilation du module à tester
- Compilation du module testbench
- Lancement du simulateur pour simuler le testbench
- On fait avancer le temps
 - Les entrées évoluent automatiquement
 - On observe le comportement des sorties
- Si on s'aperçoit qu'on a fait une erreur
 - On modifie les instructions incorrectes
 - On recompile et on relance la simulation
- Gain de temps considérable

C3

109

Annexes

Codes VHDL COMPORTEMENTAL
de modules de base




Multiplexeur

 - Exemple de multiplexeur 4 → 1

```
entity mux_4_1 is
port (a,b,c,d: in std_logic;
      com:in std_logic_vector(1 downto 0);
      s: out std_logic);
end mux_4_1;
```

```
architecture archi of mux_4_1 is
begin
  s <= a when com="00"
  else b when com="01"
  else c when com="10"
  else d;
end archi;
```



C3


111

Comparateur

■ Exemple avec entrées sur 4 bits

```
entity compareur is
port(a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
      egal,sup,inf: out std_logic);
end compareur;
```
 
```
architecture archi of compareur is
begin
    egal <= '1' when a=b else '0';
    sup  <= '1' when a>b else '0';
    inf  <= '1' when a<b else '0';
end archi;
```



Voir les détails de l'architecture dans le poly précédent...


Incrémenteur

```
entity incrementeur is
port(e: in std_logic_vector(3 downto 0);
      s: out std_logic_vector(3 downto 0));
end incrementeur;
```

```
architecture archi of incrementeur is
begin
```

```
    s <= e+1;
```

```
end archi;
```

 



*Expression utilisable
grâce au package
std_logic_unsigned*

C3

113

Additionneur

■ Schéma portes

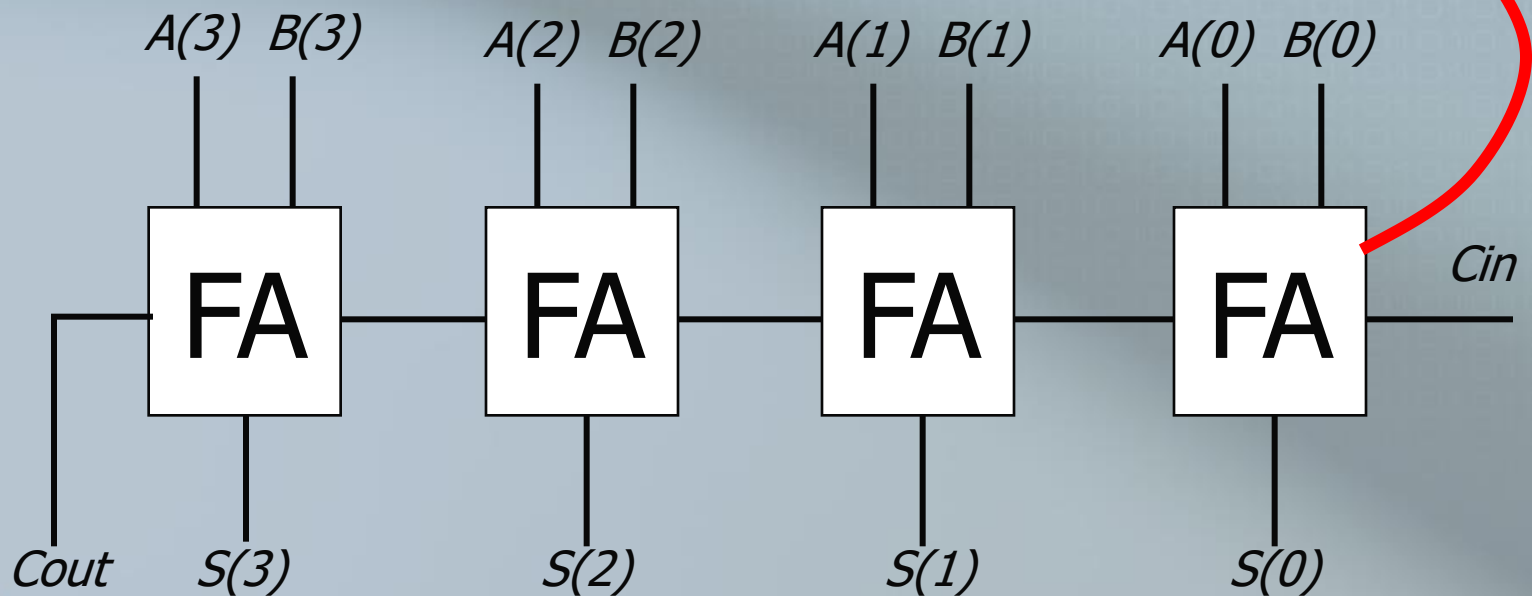 

C3

114

Additionneur

■ Avec ou sans retenue sortante

```
entity adder is
port (
  a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
  cin: in std_logic;
  s1: out std_logic_vector(3 downto 0);  -- sans retenue
  s2: out std_logic_vector(4 downto 0)); -- avec retenue
end adder;

architecture archi of adder is
begin
  s1 <= a+b+cin;      -- Addition sans retenue sortante
  s2 <= '0'&a+b+cin;  -- Addition avec retenue sortante
end archi;
```

Registre simple

```
entity Registre is
port( h,raz: in std_logic;
      entree: in std_logic_vector(3 downto 0);
      sortie: out std_logic_vector(3 downto 0));
end Registre;
```

```
architecture archi of Registre is
begin
```

```
  process (h,raz)
```

```
  begin
```

```
    if raz='0' then
```

```
      sortie<=(others => '0');
```


```
    elsif rising_edge(h) then
```

```
      sortie <= entree;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
end archi;
```

 


C3

116

Registre multifonctions (1/2)
 
```
entity Registre is
port(  h,raz,serial: in std_logic;
      com: in std_logic_vector(1 downto 0);
      E: in std_logic_vector(7 downto 0);
      S: out std_logic_vector(7 downto 0));
end Registre;
```



Fonction	Com
Mémo	0
Chgt //	1
Decal →	2
RAZ Sync	3

• Schéma Bloc

C3

117

Registre multifonctions (2/2)

```
architecture archi of Registre is
  signal reg: std_logic_vector(7 downto 0);
begin

  S <= reg; -- CONNECTION DU REGISTRE AU PORT DE SORTIE

  process(h,raz)
  begin

    if raz='0' then reg<=(others => '0'); -- RAZ ASYNCHRONE
    elsif rising_edge(h) then

      case(com) is

        when "01" => reg<=E; -- Chgt //
        when "10" => reg<=serial & reg(7 downto 1); -- DECALAGE
        when "11" => reg<=(others => '0'); -- RAZ SYNCHRONE

      end case;
    end if;
  end process;
end archi;
```

C3


118

Compteur simple

```
entity Compteur is  
port(   h,raz: in std_logic;  
        cpt: out std_logic_vector(3 downto 0));  
end Compteur;
```

```
architecture archi of Compteur is  
signal reg: std_logic_vector(3 downto 0);
```
 
```
begin  
    cpt <= reg;  
    process (h,raz)  
    begin  
        if raz='0' then  
            reg <= (others => '0');  
        elsif rising_edge(h) then  
            reg <= reg+1;  
        end if;  
    end process;  
end archi;
```




C3

119

Compteur multifonctions (1/2)

■ Schéma Bloc

 

Fonction	Com
Mémo	0
Increment	1
Decrement	2
Chargement	3

```
entity Compteur is
port(  h,raz:  in std_logic;
      com:    in std_logic_vector(1 downto 0);
      E:      in std_logic_vector(7 downto 0));
      cpt: out std_logic_vector(7 downto 0));
end Compteur;
```

C3

120

Compteur multifonctions (2/2)

```
architecture archi of Compteur is
    signal reg: std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    cpt <= reg;
    process(h, raz)
    begin
        if raz='0' then reg <= (others => '0');
        elsif rising_edge(h) then

            case (com) is

                when "01" => reg<=reg+1; -- Incrementation
                when "10" => reg<=reg-1; -- Decrementation
                when "11" => reg<=E;      -- Chargement //

            end case;
        end if;
    end process;
end archi;
```

C3

121